

کد کنترل

170

C

170C

صبح جمعه
۱۴۰۲/۱۲/۰۴



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

(در زمینه مسائل علمی، باید دنبال قله بود.)
مقام معظم رهبری

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۴۰۳

مهندسی برق (کد ۱۲۵۱)

مدت زمان پاسخگویی: ۲۷۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۳۱

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۵	۱	۲۵
۲	ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال)	۱۵	۲۶	۴۰
۳	مدارهای الکتریکی (۱و۲)	۱۵	۴۱	۵۵
۴	الکترونیک (۱و۲) و سیستم‌های دیجیتال	۱۵	۵۶	۷۰
۵	ماشین‌های الکتریکی (۱و۲) و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی	۱۵	۷۱	۸۵
۶	سیستم‌های کنترل خطی	۱۲	۸۶	۹۷
۷	سیگنال‌ها و سیستم‌ها	۱۲	۹۸	۱۰۹
۸	الکترومغناطیس	۱۱	۱۱۰	۱۲۰
۹	مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی	۱۱	۱۲۱	۱۳۱

توجه: برای متقاضیان رشته «مهندسی پزشکی»، انتخاب یکی از دو درس «الکترومغناطیس» یا «مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی» به عنوان درس هشتم الزامی است.

این آزمون، نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.
اینچنانچه با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخنامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Roman education had its first “primary schools” in the 3rd century BCE, but they were not compulsory (8) entirely on tuition fees. There were no official schools in Rome, nor were there buildings used specifically for the

purpose. Wealthy families (9) private tutors to teach their children at home, while less well-off children were taught in groups. Teaching conditions for teachers could differ greatly. Tutors who taught in a wealthy family did so in comfort and with facilities; (10) been brought to Rome as slaves, and they may have been highly educated.

- | | | |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------|
| 8- | 1) which depending | 2) and depended |
| | 3) for depended | 4) that depended |
| 9- | 1) have employed | 2) employed |
| | 3) were employed | 4) employing |
| 10- | 1) some of these tutors could have | 2) because of these tutors who have |
| | 3) that some of them could have | 4) some of they should have |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Superconducting materials have always shown promise for electrical machines. By suppressing the Joule losses and by allowing very high current densities, superconductors improve the performance of electrical machines in terms of weight, volume and efficiency. So as soon as superconducting wires were available in the 1960s, superconducting machines have been constructed and tested. Nevertheless, the use of superconductors was restricted. Despite a zero electrical resistivity, losses appear in a superconducting composite submitted to a time variable electromagnetic environment. These ac losses may be related to the Maxwell Faraday law. This indicates the presence of an electric field as soon as the magnetic field varies with time. Combined with the current density, the electric field induces ac losses. The high cooling costs have forbidden the use of superconductors under ac conditions up to the emergence of ultra low ac loss NbTi composites in the 1980s. The number of Watts required to produce 1 W of cooling at the operation temperature is called the specific work. As an order of magnitude it amounts to about 500–1000 W/W at 4.2 K in the refrigeration mode. It is 7 to 14 times higher than the minimum value given by the Carnot formula.

- 11- The word “promise” in the passage is closest in meaning to

1) good prospect	2) long history	3) obligation	4) obstacle
------------------	-----------------	---------------	-------------
- 12- The word “It” in the passage refers to

1) magnitude	2) temperature
3) specific work	4) refrigeration mode
- 13- According to the passage, superconductors enhance the performance of electrical machines by

1) assessing the Joule losses	2) allowing very high current densities
3) redirecting the movement of electrons	4) calculating the weight of the alloys used

PASSAGE 2:

Electrical and electronics engineering is the branch of engineering concerned with the practical applications of electricity in all its forms, including those of the field of electronics. Electronics engineering is that branch of electrical engineering concerned with the uses of the electromagnetic spectrum and with the application of such electronic devices as integrated circuits and transistors.

In engineering practice, the distinction between electrical engineering and electronics is usually based on the comparative strength of the electric currents used. In this sense, electrical engineering is the branch dealing with "heavy current"—that is, electric light and power systems and apparatuses—whereas electronics engineering deals with such "light current" applications as telephone and radio communication, computers, radar, and automatic control systems.

The distinction between the fields has become less sharp with technical progress. For example, in the high-voltage transmission of electric power, large arrays of electronic devices are used to convert transmission-line current at power levels in the tens of megawatts. Moreover, in the regulation and control of interconnected power systems, electronic computers are used to compute requirements much more rapidly and accurately than is possible by manual methods.

- 16- The word “its” in paragraph 1 refers to
1) engineering 2) electricity 3) branch 4) field

17- The word “array” in paragraph 3 is closest in meaning to
1) currents 2) brands 3) number 4) range

18- According to the passage, electronics engineering is related to all of the following EXCEPT
1) electromagnetic spectrum 2) automatic control systems
3) lightening currents 4) transistors

19- Which of the following techniques is mainly used to develop paragraph 2?
1) comparison 2) analogy
3) statistics 4) appeal to authority

20- The passage provides sufficient information to answer which of the following questions?
I. Since when have electronic computers replaced manual methods in computing?
II. What is the factor usually used in engineering practice to distinguish between electrical engineering and electronics?
III. What types of transistors are more frequently used in electronics engineering?
1) Only I 2) Only II 3) Only III 4) II and III

PASSAGE 3:

With the publication of C. P Snow's essay The Two Cultures in 1959, science faculty members in higher education became especially aware of their obligation to educate students majoring in the liberal arts in the principles, techniques, and history of the pure sciences. [1] During the 1960's and 1970's most schools developed some courses to meet this need. Sometimes referred to facetiously as "Physics for Poets," they remain important in the college curriculum. [2] In the past 15 years, with less publicity, many colleges of engineering have begun to fulfill their obligation to educate these same liberal arts majors in the methods of the engineer, the physical principles underlying engineering, and the history of the consequences of engineering, i.e., the history of technology.

In 1995, at the University of Massachusetts, Lowell, the author taught the College of Engineering's first course directed at students majoring in the liberal arts. [3] The course could be used in partial fulfillment of the University's science/technology requirement. Because of the author's interest in the history of radio it was decided to construct a course around this theme-using the history of wireless communication as a vehicle for teaching the fundamentals of electric circuit theory, electronics and electromagnetic theory. The societal impact as well as legal questions attached to radio would be dealt with as well. One inspiration for the content of the course was the popularity of the documentary film made for television, Empire of the Air, dealing with the history of the technical development of radio. [4] The film has proved so successful that it is stocked by many video stores.

- 21- What does the author mean by "with less publicity" in paragraph 1?**
- 1) with less public visibility or awareness
 - 2) with less publications and documents produced
 - 3) with few academic journals confirming their work
 - 4) with few public figures being involved in the process
- 22- The word "facetiously" in paragraph 1 is closest in meaning to**
- | | |
|-----------------|----------------|
| 1) casually | 2) disparaging |
| 3) academically | 4) humorously |
- 23- According to the passage, which of the following statements is true?**
- 1) Empire of the Air was the name given to the course produced by Lowell.
 - 2) With the emergence of the so-called "Physics for Poets" in the late 1950's, science teaching gained momentum.
 - 3) Science faculty members in higher education realized their obligation to educate students about liberal arts in 1959.
 - 4) Lowell, who was interested in the history of radio, taught the College of Engineering's first course directed at students majoring in the liberal arts.
- 24- The passage provides sufficient information to answer which of the following questions?**
- I. Who first introduced the courses sometimes referred to "Physics for Poets"?
 - II. Which field of study was C. P Snow associated with?
 - III. What was one inspiration for the content of the course mentioned in paragraph 2?
- 1) Only I
 - 2) Only II
 - 3) Only III
 - 4) I and III

- 25- In which position marked by [1], [2], [3] or [4], can the following sentence best be inserted in the passage?

Carrying three credits, and closed to science and engineering majors, it was conceived as a pilot for other such ventures and would accustom students to taking classes in a college often found to be forbidding.

- 1) [4] 2) [3] 3) [2] 4) [1]

ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال):

-۲۶ فرض کنید $x = \ln y$ یک جواب معادله دیفرانسیل $y' = e^{-y}x^2 + \frac{1}{x} - e^y$ باشد. اگر $g(x) = \frac{ce^{x^2} + 1}{ce^{x^2} - 1}$ و $y_c(x) = \exp(g(x))$ کدام است؟

$$\frac{1}{x}g(x) \quad (1)$$

$$\frac{x}{g(x)} \quad (2)$$

$$\frac{1}{xg(x)} \quad (3)$$

$$xg(x) \quad (4)$$

-۲۷ فرض کنید $y_1(x) = \sin x$ و $y_2(x) = \sin x$ دو جواب مستقل خطی یک معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم همگن باشند. اگر رونسکین آنها در بازه $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ برابر باشند، آنگاه $y_2(x)$ کدام است؟

$$x \tan x \quad (1)$$

$$x \cot x \quad (2)$$

$$x \sin x \quad (3)$$

$$x \cos x \quad (4)$$

-۲۸ حاصل $\int x^r J_0(x) dx$ کدام است؟

$$(J_{\lambda+1}(x) + J_{\lambda-1}(x))' = \frac{r\lambda}{x} J_\lambda(x), (x^\lambda J_\lambda(x))' = x^\lambda J_{\lambda-1}(x) \quad (\text{راهنمایی:})$$

$$x^r J_1(x) + 2x^r J_2(x) \quad (1)$$

$$xJ_1(x) - 2J_2(x) \quad (2)$$

$$x^r J_1(x) - xJ_2(x) \quad (3)$$

-۲۹ فرض کنید $f(t) = t^n e^{-t}$. تبدیل لاپلاس $\mathcal{L}(f(t)) = \frac{d^n f(t)}{dt^n}$ کدام است؟

$$\frac{\Gamma(n)(s-1)^n}{s^{n+1}} \quad (1)$$

$$\frac{n!(s-1)^n}{s^{n+1}} \quad (2)$$

$$\frac{(n+1)!s^n}{(s-1)^{n+1}} \quad (3)$$

$$\frac{\Gamma(n)s^n}{(s-1)^{n+1}} \quad (4)$$

جواب $y = y(x)$ از حل معادله انتگرال $\int_0^1 \frac{y(xt)}{\sqrt{1-t}} dt = \sqrt{x}$ کدام است؟ -۳۰

$$\frac{1}{\pi x} \quad (1)$$

$$\frac{2}{\pi \sqrt{x}} \quad (2)$$

$$\frac{1}{\pi} \sqrt{x} \quad (3)$$

$$\frac{2}{\pi} x \quad (4)$$

اگر $f(x) = f(-x) + f(-x-i\omega) + f(-x+i\omega)$ باشد، مقدار $F(\omega)$ کدام است؟ -۳۱

$$(F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx) \text{ راهنمایی:}$$

$$3e^{-10} \quad (1)$$

$$5e^{-10} \quad (2)$$

$$3e^{-6} \quad (3)$$

$$5e^{-6} \quad (4)$$

برای حل مسئله موج زیر تغییر متغیر $u(x, y) = v(x, y) + w(x, y)$ را چنان به کار می‌گیریم که -۳۲

$$v(x, t) = \frac{1}{2} G_0(t) + \sum_{n=1}^{\infty} G_n(t) \cos nx \quad \text{اگر } v_x(0, t) = v_x(\pi, t) = 0$$

متغیر باشد، آنگاه $G_n(t)$ در کدام معادله دیفرانسیل صدق می‌کند؟

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & 0 < x < \pi, t > 0 \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = u_x(0, t) = 0 \\ u_x(\pi, t) = \pi t^2, \quad t \geq 0 \end{cases}$$

$$G_n''(t) + n^2 G_n(t) = \frac{4(-1)^n}{n} \quad (2)$$

$$G_n''(t) + n^2 G_n(t) = \frac{4(-1)^n}{n} \quad (1)$$

$$G_n''(t) + n^2 G_n(t) = \frac{4(-1)^{n+1}}{n} \quad (4)$$

$$G_n''(t) + n^2 G_n(t) = \frac{4(-1)^{n+1}}{n} \quad (3)$$

مقدار $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{3 - 2\cos\theta + \sin\theta}$ کدام است؟ -۳۳

$$\pi \quad (1)$$

$$\frac{4\pi}{3} \quad (2)$$

$$2\pi \quad (3)$$

$$\frac{7\pi}{3} \quad (4)$$

$$\int_{|z|=2} \frac{\cosh(iz)}{z^2 + 4z + 3} dz \quad -\text{۳۴}$$

$$\pi \cosh(i) \quad (1)$$

$$\pi i \cos(1) \quad (2)$$

$$\pi \cosh(1) \quad (3)$$

$$\pi i \cosh(1) \quad (4)$$

-۳۵ نگاشت مختلف w که ناحیه بین خطوط $y = 0$ و $x = y$ واقع در ربع اول صفحه مختصات را به درون دایره واحد بنگارد، کدام است؟

$$w = \frac{z^4 + i}{z^4 + 1} \quad (1)$$

$$w = \frac{z^4 - i}{z^4 + i} \quad (2)$$

$$w = \frac{z^4 + 1}{z^4 - 1} \quad (3)$$

$$w = \frac{z^4 - 1}{z^4 + 1} \quad (4)$$

-۳۶ فرض کنید A ، B و C سه پیشامد با اطلاعات زیر باشند.

$$P(A \cap \bar{B} \cap C) = 0/15 \quad \text{ب} -$$

$$P(\bar{A} \cap B \cap C) = 0/13 \quad \text{الف} -$$

$$P(B) = 3 P(A) \quad \text{د} -$$

$$P(C | A \Delta B) = 0/5 \quad \text{ج} -$$

$\text{ه} - A$ و B مستقل از هم باشند.

مقدار $P(A)$ کدام است؟ ($A \Delta B$ تفاضل متقارن است).

$$0/2 \quad (1)$$

$$0/3 \quad (2)$$

$$1/1 \quad (3)$$

$$1/4 \quad (4)$$

-۳۷ دستگاهی به طور مداوم فعالیت‌های لرزه‌ای را در یک منطقه دورافتاده اندازه‌گیری می‌کند. زمان تا خرابی این

دستگاه (T) دارای توزیع نمایی با میانگین ۳ است. از آنجایی که دستگاه در طول دو سال اول کار خود بازرسی

نمی‌شود، زمان کشف خرابی آن $X = \text{Max}(T, 2)$ است. امید ریاضی X کدام است؟

$$2 + \frac{1}{3} e^{-6} \quad (1)$$

$$2 + 3e^{-\frac{2}{3}} \quad (2)$$

$$2 - 2e^{-\frac{2}{3}} \quad (3)$$

$$5 \quad (4)$$

-۳۸ - فرض کنید X و Y دارای تابع احتمال توأم زیر باشند. $P(X+Y < \frac{1}{2})$ کدام است؟

$$f_{X,Y}(x,y) = 2I_{(0,y)}(x)I_{(0,y)}(y)$$

- $\frac{1}{2}$ (۱)
- $\frac{1}{4}$ (۲)
- $\frac{1}{8}$ (۳)
- $\frac{1}{16}$ (۴)

-۳۹ - فرض کنید X_1 و X_2 متغیرهای تصادفی مستقل از توزیع زیر باشند.

$$P(X_i = 1) = P(X_i = -1) = \frac{1}{2}, \quad i = 1, 2$$

کدام مورد نادرست است؟

$$E(X_1) = 1 \quad (۱)$$

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = 0 \quad (۲)$$

$X_1 + X_2$ و X_1 مستقل هستند. (۳)

$X_1 X_2$ و X_1 مستقل هستند. (۴)

-۴۰ - در یک مدل رگرسیون چندگانه با ۳ متغیر پیشگو و $n = 208$ داده، مقادیر $MSR = 94,746$ و

$MSE = 69,154$ حاصل شده است. کدام مورد درست است؟ (سطح اطمینان ۹۵ درصد و

$$(F_{0.95, 3, \infty} = 2.6)$$

(۱) آماره F برابر $1/37$ و وجود رابطه خطی بین متغیرهای پیشگو ووابسته رد نمی‌شود.


(۲) آماره F برابر $1/73$ و وجود رابطه خطی بین متغیرهای پیشگو ووابسته رد می‌شود.

(۳) آماره F برابر $1/73$ و وجود رابطه خطی بین متغیرهای پیشگو ووابسته رد نمی‌شود.

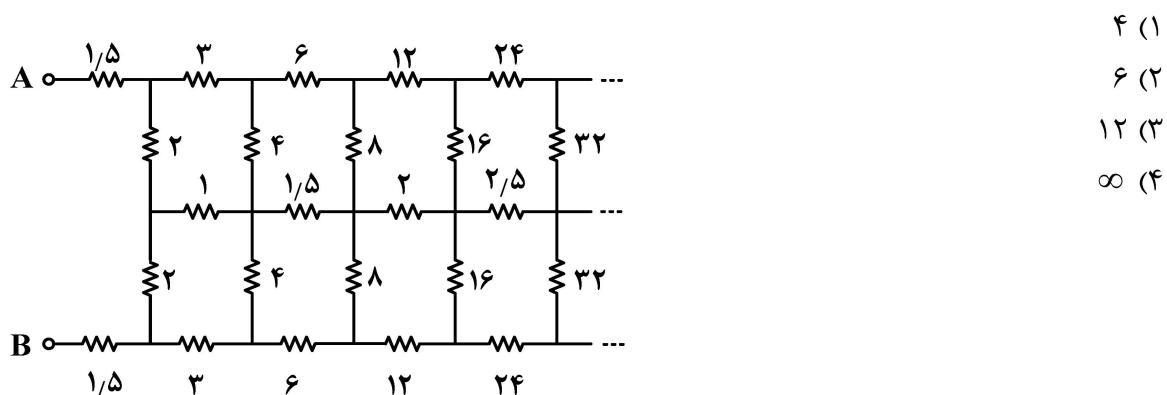
(۴) آماره F برابر $1/37$ و وجود رابطه خطی بین متغیرهای پیشگو ووابسته رد می‌شود.

مدادهای الکتریکی (۱و۲):

-۴۱ - مقاومت معادل دیده شده از سری های A و B، چند اهم است؟ (واحد مقاومت ها اهم است).



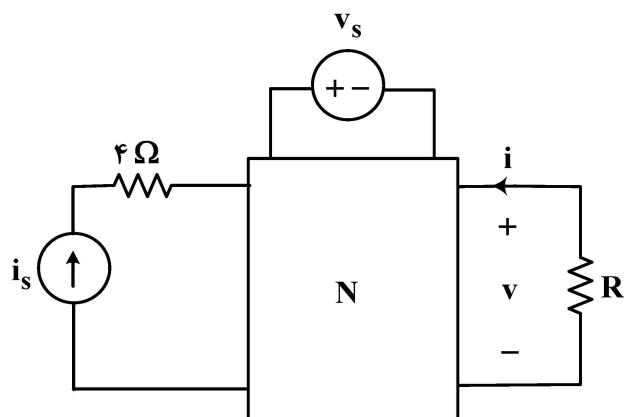- ۴۲ در مدار زیر با جواب یکتا، مقاومتی، خطی و بدون منابع مستقل است. هرگاه رابطه $v_i = \cos t$ در این مدار به ازای $v_s = \sin t$ در صورت $i_s = \frac{1}{2} + \cos t$ کدام است؟




$$4V - 4i + 4 + 2 \sin t = 0 \quad (1)$$

$$4V - 4i - 2 + \cos t = 0 \quad (2)$$

$$2V - 4i - 2 + \sin t = 0 \quad (3)$$

$$2V - 4i - 1 + \sin t = 0 \quad (4)$$

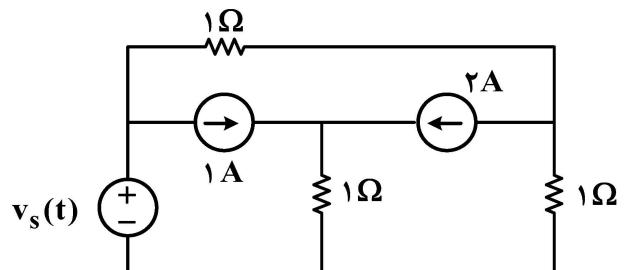- ۴۳ در مدار زیر، پارامترهای مدار معادل توانن از دو سر منبع ولتاژ v_s کدامند؟



$$R_{Th} = 2\Omega, V_{Th} = 4V \quad (1)$$

$$R_{Th} = 3\Omega, V_{Th} = 4V \quad (2)$$


$$R_{Th} = 3\Omega, V_{Th} = -4V \quad (3)$$

$$R_{Th} = 2\Omega, V_{Th} = -4V \quad (4)$$

- ۴۴ در مدار زیر، همه مقاومت‌ها خطی و مثبت هستند. هنگامی که $v_s = 4V, I_s = 4A$ باشد، توان در مقاومت

1Ω برابر ۴ وات و هنگامی که $v_s = 8V, I_s = 4A$ و مقاومت 1Ω است، توان ۶ وات مصرف می‌کند. توان

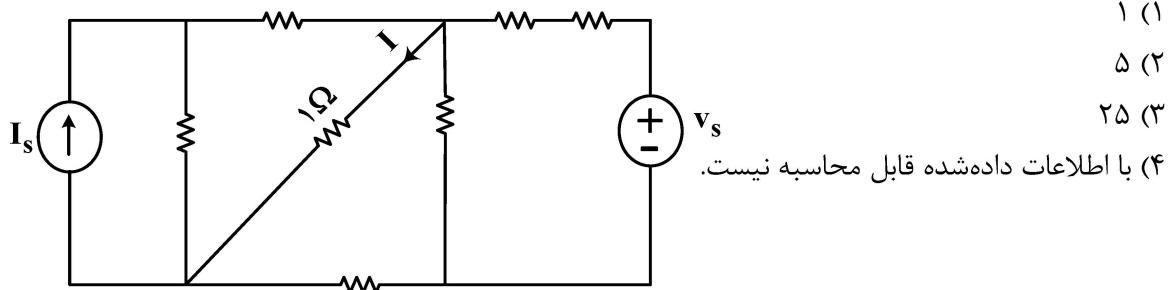این مقاومت هنگامی که $v_s = 12V$ و $I_s = 8A$ باشد، چند وات است؟




۱)

۵)

۲۵)

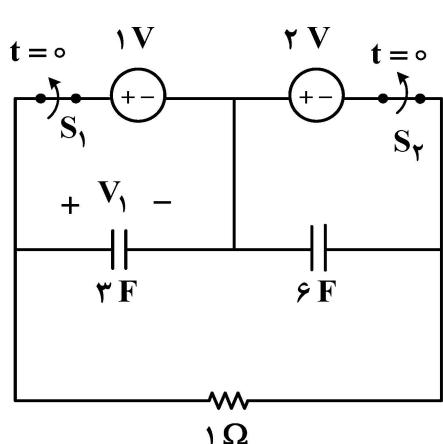(۳) با اطلاعات داده شده قابل محاسبه نیست.

- ۴۵ در مدار زیر، در لحظه $t = 0$ ، دو کلید S_1 و S_2 باز می‌شوند. معادله ولتاژ V_1 برای $t > 0$ کدام است؟



$$2e^{-\frac{t}{2}} - 1 \quad (1)$$


$$2(e^{-\frac{t}{2}} - 1) \quad (2)$$

$$1 + e^{-\frac{t}{2}} \quad (3)$$

$$e^{-\frac{t}{2}} \quad (4)$$

-۴۶ در مدار زیر، $(i_s(t) = 2 \cos t u(t) + 3)$ چند ولت بر ثانیه است؟

$$\frac{dv_c}{dt}$$

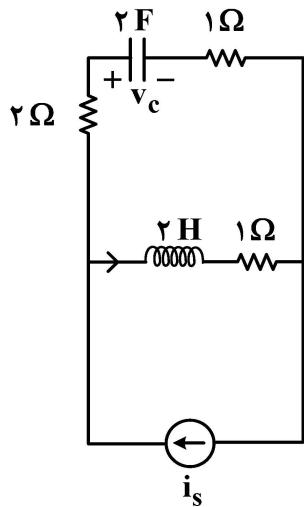

(۱)


(۲)

(۳) صفر


-۱ (۴)

-۴۷ توان متوسط مقاومت R در مدار زیر، بهایزی P_1 ، برابر $R = 2\Omega$ ، بیشترین توان متوسطی که منبع $\cos 2t$ به

می‌تواند بدهد (وقتی منبع $\sin t$ را صفر بگیریم)، برابر P_2 است. نسبت $\frac{P_1}{P_2}$ کدام است؟ (مدار در حالت دائمی است).

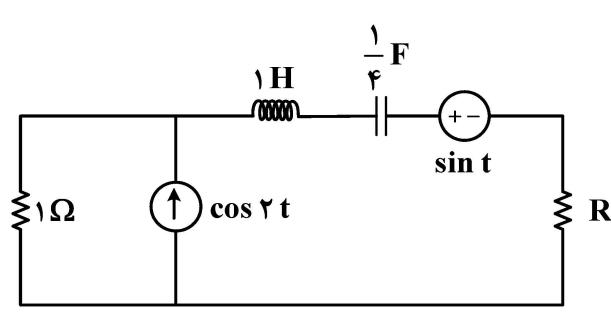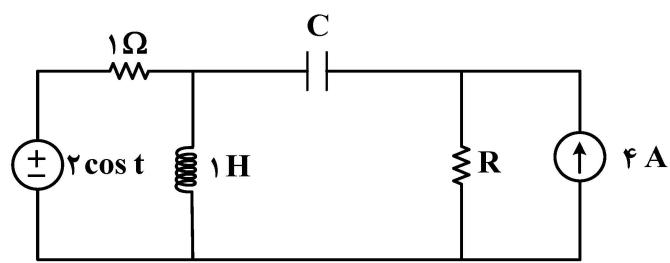(۱) $\frac{3}{4}$ (۲) $\frac{4}{3}$ (۳) $\frac{3}{2}$ (۴) $\frac{16}{9}$


-۴۸ در مدار زیر، ظرفیت خازن C ، چند فاراد باشد تا بیشترین توان متوسط، به مقاومت نامعلوم R تحویل داده شود؟



(۱)

(۲)

(۳)

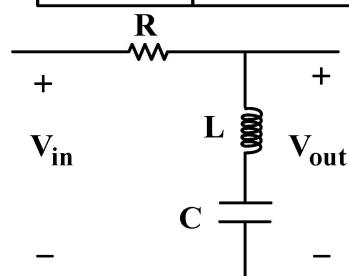(۴) بستگی به مقدار R دارد.


-۴۹ مدار زیر، چه نوع فیلتری است؟

(۱) میان‌گذر

(۲) بالاگذر

(۳) پایین‌گذر

(۴) میان‌نگذر

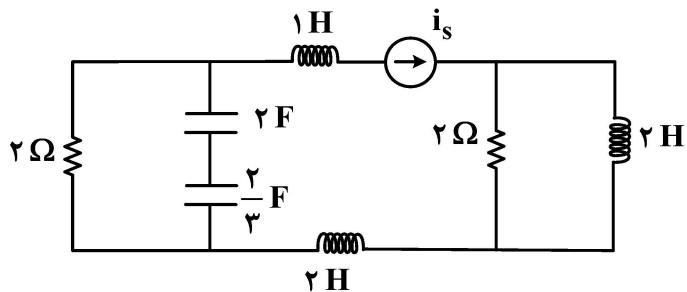

-۵۰ - فرکانس‌های طبیعی مدار زیر، کدام است؟

۱) ۱ و صفر

۲) -۱ و ۱

۳) -۱ و ۱ و صفر

۴) -۱ و صفر و صفر

-۵۱ - در یک گراف مسطح با ۵ شاخه داریم:

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} v_1 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} v_3 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} v_4$$

کدام مورد، نادرست است؟

- ۱) این گراف، ۲ مش دارد.
۲) ولتاژ شاخه‌های ۱، ۳ و ۴، مستقل هستند.

۳) جریان شاخه‌های ۲ و ۵، نادرست است.


-۵۲ - در مداری با معادلات حالت $\underline{x} = A\underline{X}$. کدام گزاره نادرست است؟

- ۱) مدار برای $\circ < k$ پایدار است. (جزء حقیقی فرکانس‌های طبیعی، منفی است).
۲) مدار به ازای هیچ مقدار k ، فرکانس طبیعی موهمی خالص ندارد.
۳) مدار به ازای هیچ مقدار k ، فرکانس طبیعی صفر ندارد.
۴) مدار به ازای همه مقادیر k ، مرتبه دوم است.

-۵۳ - در مدار زیر، کدام مورد، درخصوص تابع شبکه $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)}$ ، نادرست است؟


- ۱) برای ورودی $V_s(t) = \cos t u(t)$ ، پاسخ حالت صفر $V_o(t)$ ، صفر است.
۲) تابع شبکه، قطب حقیقی ندارد.

۳) تابع شبکه، ۴ قطب دارد.

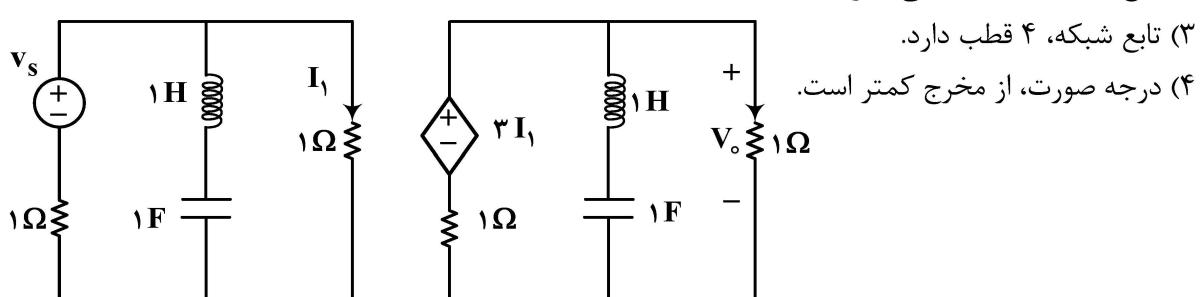

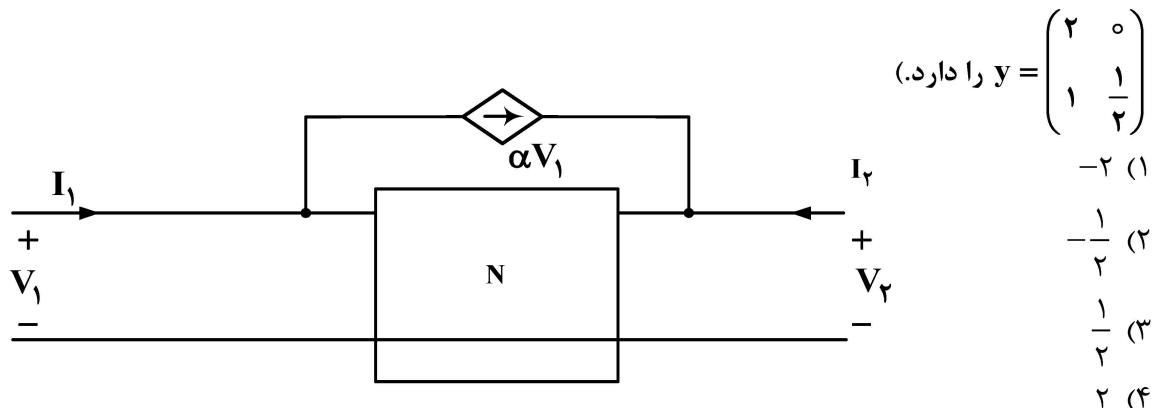۴) درجه صورت، از مخرج کمتر است.


۵۴ - در مدار زیر، α چقدر باشد تا دوقطبی کلی مدل z نداشته باشد؟ (دوقطبی N ، توصیف ادمیتانس)



۵۵ - دو دوقطبی N متشکل از عناصر RLC خطی تغییرناپذیر با زمان با پارامتر هایبرید $= \frac{1+6s}{-3s}$ به صورت

زیر به یکدیگر متصل شده‌اند. به ازای $I_1 \neq 0$ ، اگر $\hat{i}_1(t) = u(t)$ باشد، جریان $i_2(t)$ کدام است؟
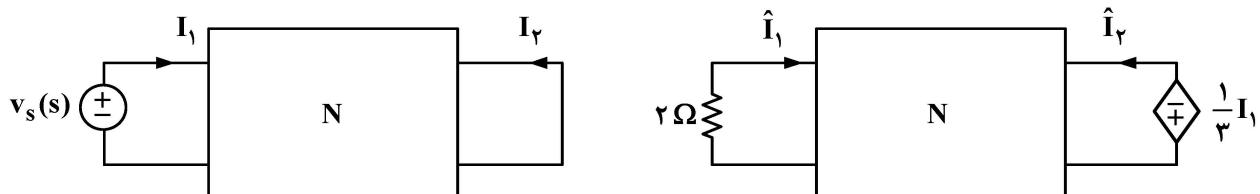
$$\begin{pmatrix} v_1 \\ I_2 \\ \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ v_2 \\ \end{pmatrix} \quad (\text{یادآوری:})$$



$\delta(t)$ (۴)

$u(t)$ (۳)

$tu(t)$ (۲)


$t^2u(t)$ (۱)

الکترونیک (۱۲) و سیستم‌های دیجیتال (۱):

۵۶ - در مدار شکل زیر، در لحظه $t=0$ ، ولتاژ دو سر خازن صفر ولت است. ولتاژ روشن شدن دیود زنر z_1 صفر بوده و ولتاژ شکست آن $2/3$ ولت است. اگر ورودی یک سیگنال سینوسی با دامنه ۴ ولت باشد، حداقل مقدار مطلق ولتاژ خروجی $|V_{out}|$ در حالت دائمی بر حسب ولت کدام است؟



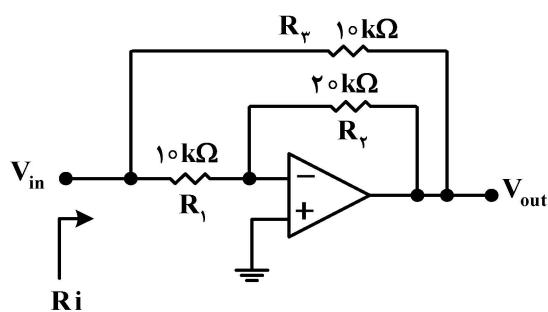
-۵۷ در مدار زیر، آپ ایده‌آل فرض می‌شود. مقاومت ورودی R_i ، چند کیلوآهم است؟



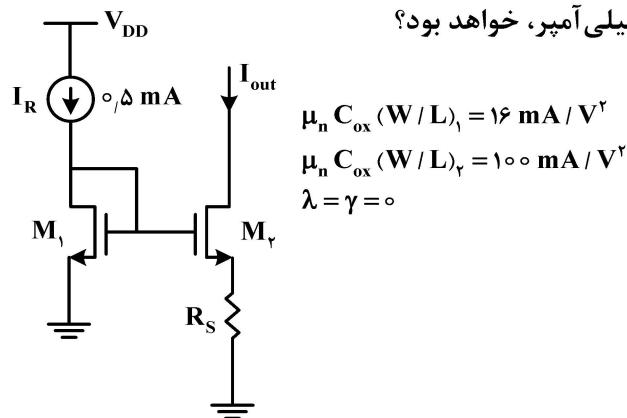- (۱) صفر
 (۲) ۲/۵
 (۳) ۷/۵
 (۴) ۱۰

-۵۸ در مدار شکل زیر همه ترانزیستورها در ناحیه فعال، بایاس شده‌اند. به ازای چه مقادیر از مقاومت R_s


بر حسب اهم، مقدار جریان خروجی I_{out} برابر ۲ میلی‌آمپر، خواهد بود؟



- (۱) ۲۵
 (۲) ۵۰
 (۳) ۷۵
 (۴) ۱۰۰


-۵۹ با فرض آنکه ترانزیستور در ناحیه خطی بایاس شده و $V_A = \infty$ ، $\beta = 100$ باشد، بهره $\frac{V_o}{V_s}$

تقریباً کدام است؟

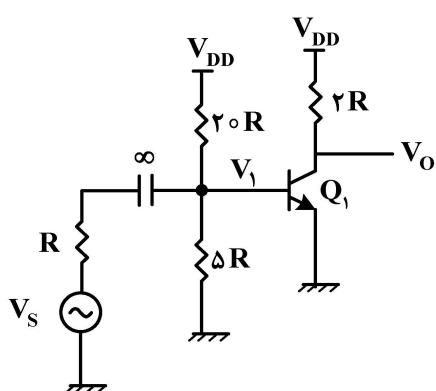


- ۵۷ (۱)
 -۹۱ (۲)
 -۸۲ (۳)
 -۱۰۰ (۴)

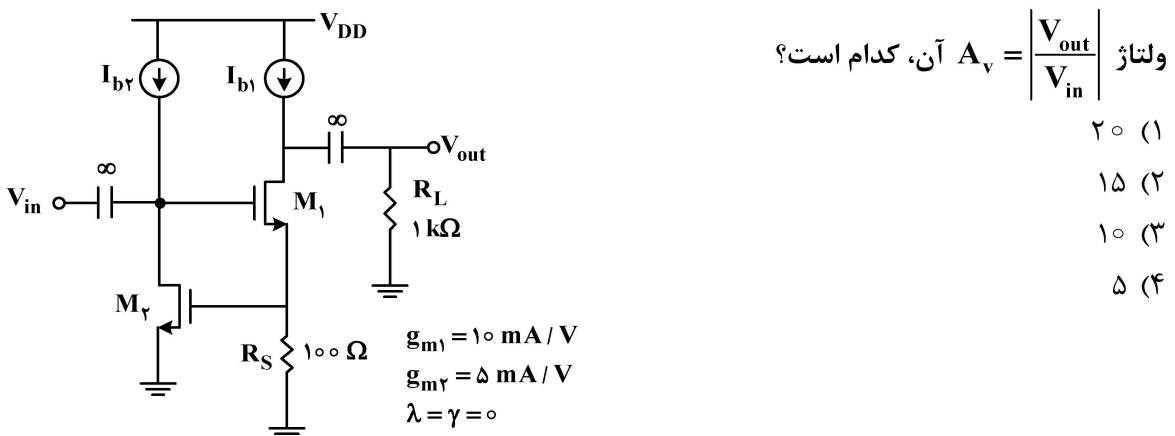-۶۰ در مدار شکل زیر همه ترانزیستورها در ناحیه اشباع بایاس شده و منابع جریان ایده‌آل هستند. مقدار بهره



- ولتاژ $A_v = \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right|$ آن، کدام است؟
 (۱) ۲۰
 (۲) ۱۵
 (۳) ۱۰
 (۴) ۵

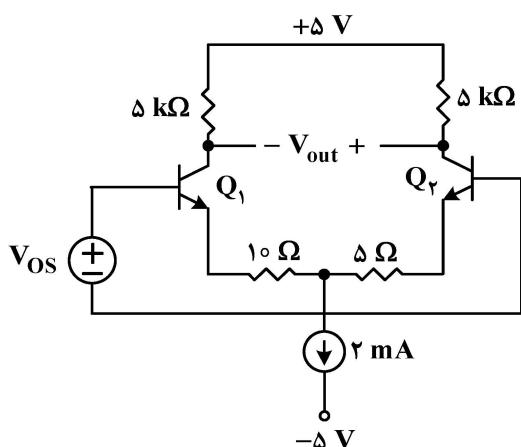-۶۱ در تقویت‌کننده دیفرانسیل داده شده، با فرض تقارن کامل Q_1 و Q_2 ، مقدار ولتاژ آفست ورودی چند میلیولت است؟




(۱) -۵

(۲) صفر

(۳) +۵

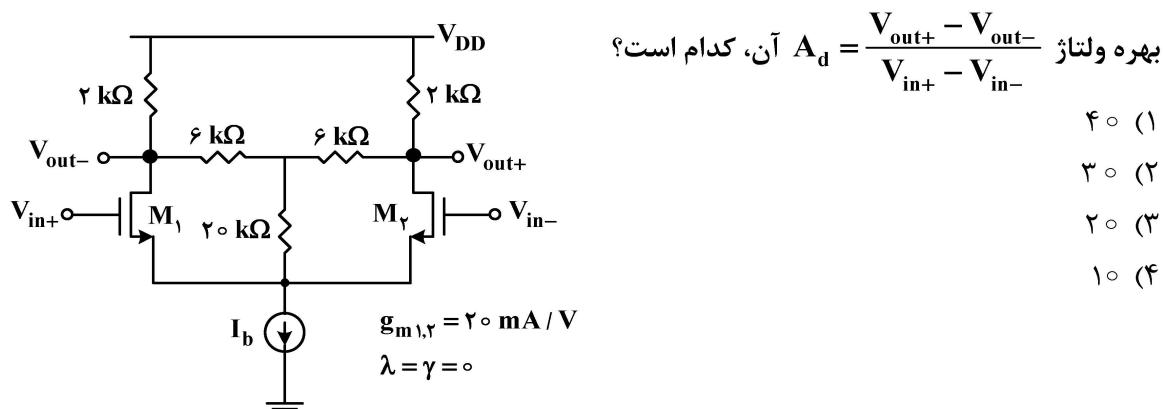(۴) +۱۰

-۶۲ در مدار شکل زیر، همه ترانزیستورها در ناحیه فعال بایاس شده‌اند و منبع جریان I_b ایده‌آل است. مقدار



$$\text{بهره ولتاژ آن، کدام است? } A_d = \frac{V_{out+} - V_{out-}}{V_{in+} - V_{in-}}$$

(۱) ۴۰


(۲) ۳۰

(۳) ۲۰

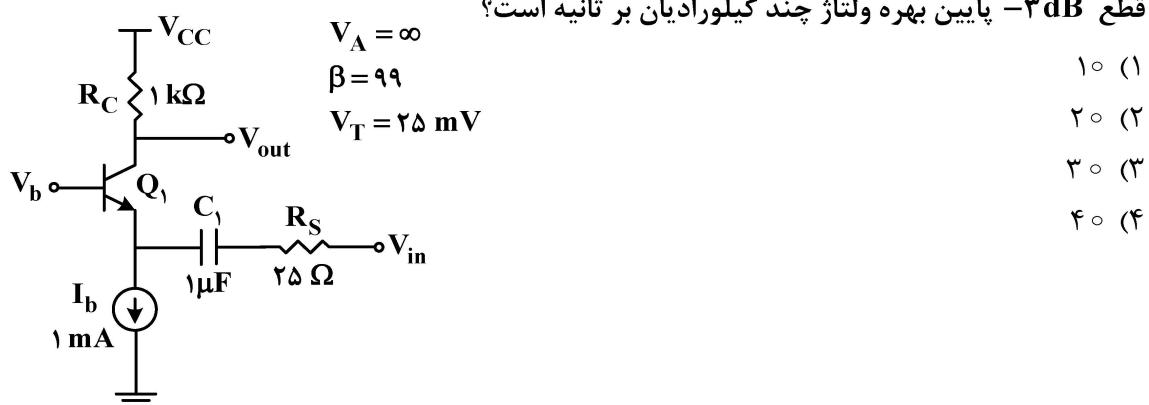(۴) ۱۰

-۶۳ در مدار شکل زیر، ترانزیستور Q_1 در ناحیه فعال بایاس شده و منبع جریان I_b ایده‌آل است. مقدار فرکانس

قطع -3dB - پایین بهره ولتاژ چند کیلووات‌دیان بر ثانیه است؟




(۱) ۱۰

(۲) ۲۰

(۳) ۳۰

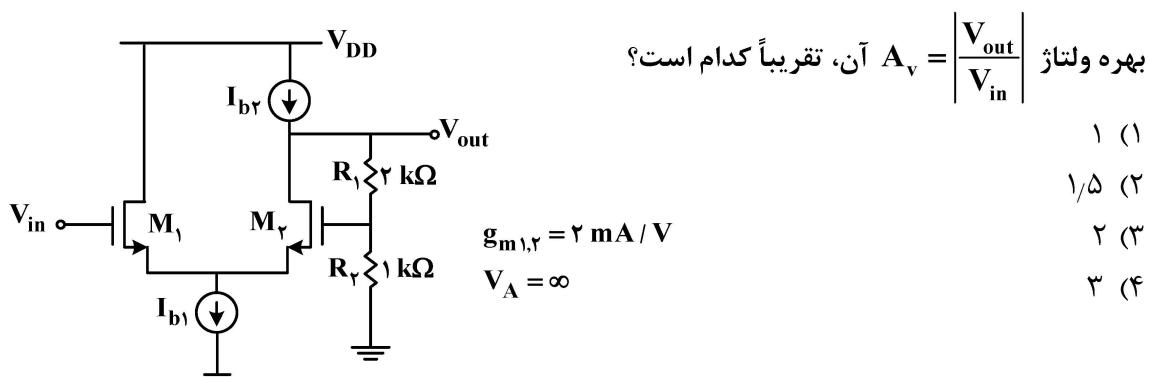(۴) ۴۰

-۶۴ در مدار شکل زیر، همه ترانزیستورها در ناحیه اشباع بایاس شده‌اند و منبع جریان I_b ایده‌آل است. مقدار



$$\text{بهره ولتاژ آن، تقریباً کدام است? } A_v = \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right|$$


(۱) ۱

(۲) ۱/۵

(۳) ۲

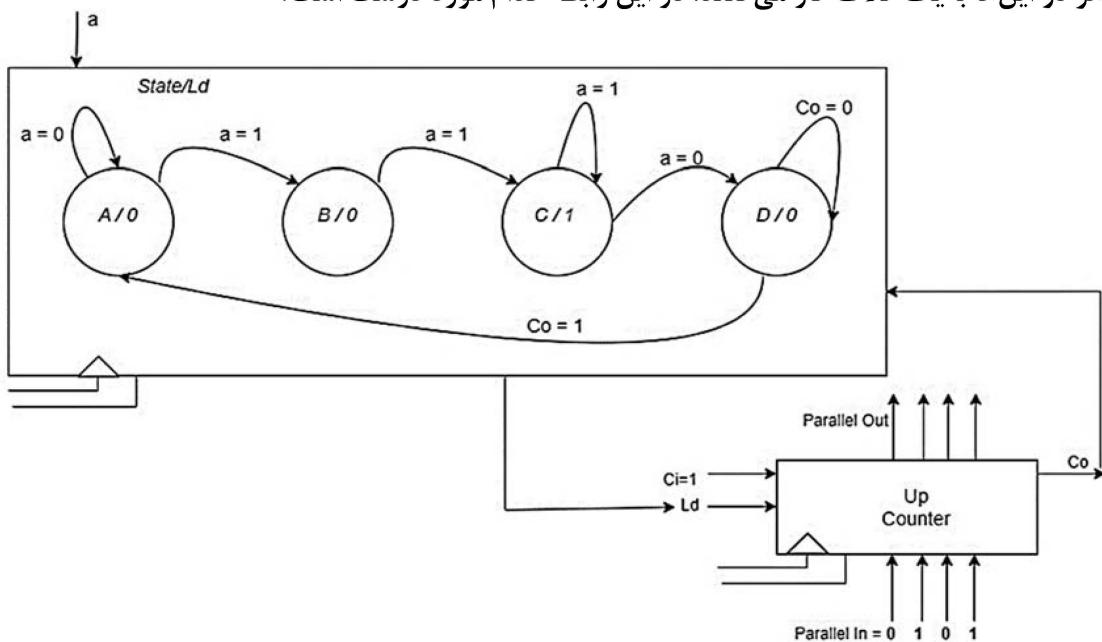
(۴) ۳

۶۵- مدار زیر از یک شمارنده (counter) و یک ماشین حالت (state machine) تشکیل شده است. ماشین حالت ورودی Ld را برای شمارنده صادر می‌کند که باعث parallel loading در شمارنده می‌شود. از طرفی شمارنده وقتی که به مقدار باینری ۱۱۱۱ برسد، خروجی Co را که ورودی ماشین حالت است، صادر می‌کند. هر دو این‌ها با یک کلاک کار می‌کنند. در این رابطه کدام مورد درست است؟



- ۱) پس از دریافت دنباله 11° بر روی ورودی a و پس از یازده کلاک، مدار دوباره جستجو برای دنباله 11° به روی a را آغاز می‌کند.
- ۲) پس از دریافت دنباله 11° بر روی ورودی a به اندازه ۵ کلاک صبر می‌کند و دوباره به دنبال دنباله 11° می‌گردد.
- ۳) مدار در ۱۵ کلاک پشت سر هم، به دنبال 11° می‌گردد.
- ۴) مدار پس از ۱۷ کلاک به حالت اولیه بر می‌گردد.

۶۶- در شکل زیر، در آغاز کار، داده‌های A_{in} و B_{in} بر روی $ABus$ و $BBus$ قرار دارند. برای انجام محاسبه و قرار دادن نتیجه روی $outBus$ چه کنترل سیگنال‌هایی و در چه زمان‌هایی باید issue (فعال) $A_{in} - B_{in}$ شوند؟ (ورودی‌های کنترل ALU در سمت راست آن نشان داده شده است).

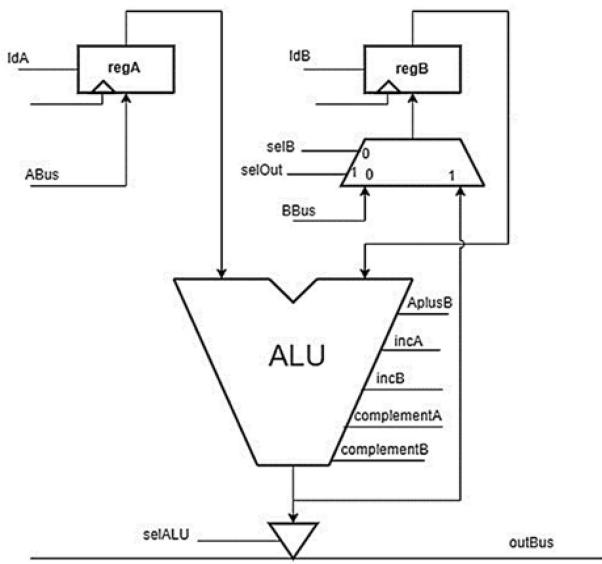

Clock 1 : $ldA, ldB, selB$ (۱)

Clock 2 : $incB, selOut, ldB$

Clock 3 : $AplusB, selOut, ldB$

Clock 4 : $incA, selALU$

Clock 1 : $ldA, ldB, selB$ (۲)

Clock 2 : $incB, selOut, ldA$

Clock 3 : $complementB, selOut, ldB$

Clock 4 : $AplusB, selALU$

Clock 1 : $ldA, ldB, selB$ (۳)

Clock 2 : $complementB, selOut, ldB$

Clock 3 : $incB, selOut, ldB$

Clock 4 : $AplusB, selALU$

Clock 1 : $ldA, ldB, selOut$ (۴)

Clock 2 : $complementA, selOut, ldA$

Clock 3 : $incA, selOut, ldA$

Clock 4 : $AplusB, selALU$

۶۷- توصیف زیر چه رفتاری دارد؟

```
module dff(input clk, rst, din, output reg q)
  always@(posedge clk, rst) begin
    if(rst) q <= 1'b0;
    else q <= din;
  end
endmodule
```

(۱) با یک شدن clk ، صفر به خروجی انتقال پیدا می‌کند و با یک شدن ریست rst ، یک به خروجی انتقال پیدا می‌کند.

(۲) با یک شدن rst ، خروجی صفر می‌شود و با صفر شدن آن ورودی din به خروجی q انتقال پیدا می‌کند.

(۳) این مدار یک asynchronous reset با D Flip-Flop است.

(۴) این مدار یک synchronous reset با D Flip-Flop است.

- ۶۸- پس از سنتز، انتظار می رود مدار به چه المان هایی تبدیل شود؟

```
module alu8 (input [7:0] A, B, input [2:0] F, output [7:0] regW);
    always @ (A, B, F) begin
        if (F == 3'b001) W = A + B;
        else if (F == 3'b010) W = {1'b0, A[7:1]};
        else if (F == 3'b011) W = A;
        else if (F == 3'b100) W = ~A;
        else if (F == 3'b111) W = A & B;
    end
endmodule
```


(۱) عدد گیت NAND ۴۰۰۰

(۲) هشت عدد Latch و دوازده عدد

(۳) بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ عدد گیت های NOR و NAND

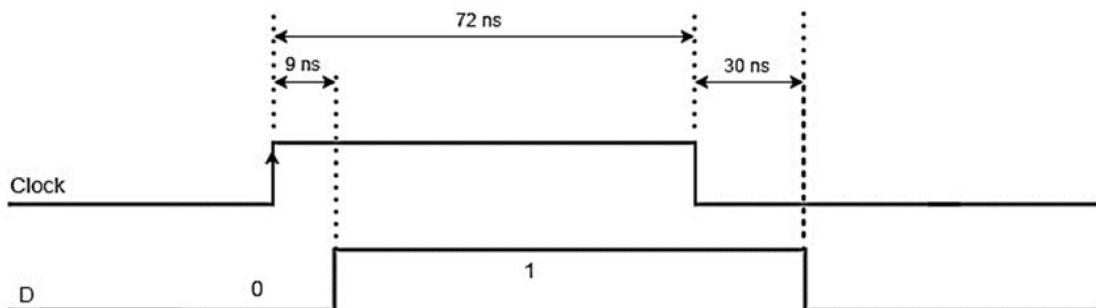(۴) بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ گیت های NOR و NAND و بین ۴ تا ۱۰ عدد Latch

- ۶۹- برای ساختن Rising Edge Trigger D Flip-Flop با ورودی های D و خروجی Q . از دو لایه cross-coupled NAND استفاده می شود. برای ساخت هر NAND از دو ترانزیستور NMOS و دو ترانزیستور PMOS استفاده می شود. در این سؤال، از NMOS و PMOS های با تأخیر $\#5\text{ns}$ و $\#7\text{ns}$ استفاده شده است. برای نوشتن مقدار صفر در خروجی با اعمال ورودی D و کلک (clock) طبق شکل موج زیر، کدام مورد درست است؟



(۱) خروجی Q ابتدا صفر و سپس یک می شود.

(۲) مقدار صفر به خروجی Q می رسد.

(۳) t_{hold} رعایت نشده است.

(۴) t_{setup} رعایت نشده است.

- ۷۰- معادله زیر به صورت ۲-input Nand و ۳-input Nand Not با Minimal Realization با تأخیرهای

به ترتیب ۴، ۵ و ۶ نانو ثانیه ساخته شده است. کدام عبارت درست است؟

$$F(a, b, c, d) = \sum m(3, 7, 12, 13, 14, 15)$$

(۱) وقتی a از صفر به یک عوض می شود، یک پالس ناخواسته به اندازه ۱۵ نانو ثانیه روی خروجی اتفاق می افتد.

(۲) وقتی a از یک به صفر عوض می شود، یک پالس منفی ناخواسته به اندازه ۵ نانو ثانیه روی خروجی اتفاق می افتد.

(۳) هرگاه a از یک به صفر عوض شود، خروجی همچنان صفر می ماند.

(۴) تغییر ورودی b می تواند باعث potential hazard شود.

ماشین‌های الکتریکی (۱۰۲) و تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱:

-۷۱ در مدارهای مغناطیسی زیر، مشخصه هسته‌های آهنی خطی است و ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی هسته شکل «ب»، دو برابر ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی هسته شکل «الف» است. سطح مقطع و طول هسته آهنی در هر دو شکل برابر است و از شکفتگی و پراکندگی شار در فاصله هوایی و اطراف سیم بیچی‌ها صرف نظر می‌شود. اگر B_1 و B_2 به ترتیب چگالی شار مغناطیسی در شکل‌های «الف» و «ب» باشد، کدام مورد همواره


درست است؟

$$B_r > \gamma B_1 \quad (1)$$

$$B_r < \gamma B_1 \quad (\gamma$$


$$rB_r < B_1 \quad (\text{?})$$

$$\gamma B_s > B_s \text{ (f)}$$

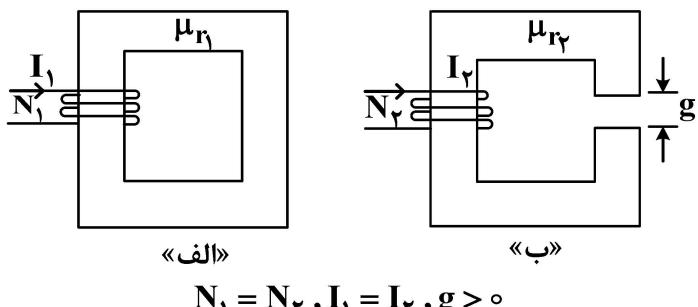

$$N_1 = N_2, I_1 = I_2, g > 0$$

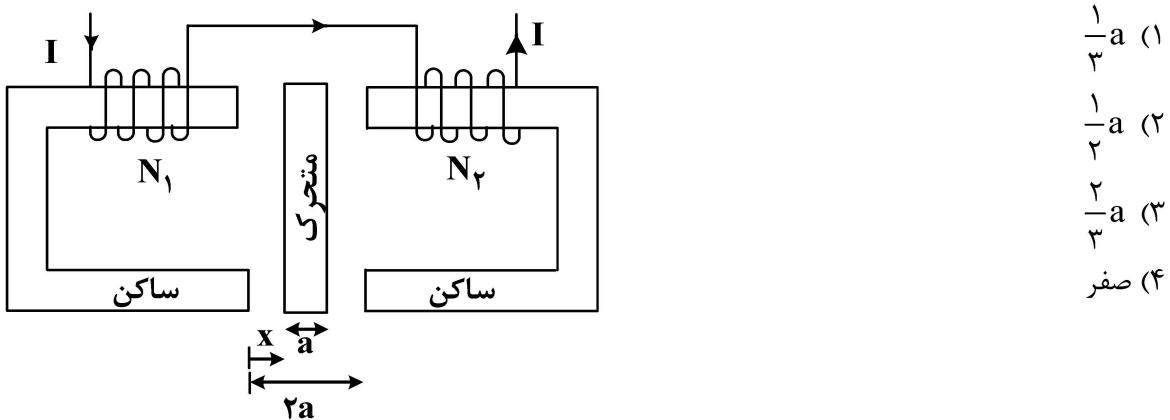- ۷۲ در سیستم الکترومغناطیسی زیر، سطح مقطع تمام قسمت‌های مدار یکسان است و از شکفتگی شار در فوائل هوایی و مقاومت مغناطیسی قسمت‌های آهنی صرف نظر می‌شود. اگر $N_1 = 2N_2$ و قسمت متحرک در راستای x بتواند آزادانه و به صورت آرام حرکت کند، بهازای کدام مقدار X ، نیرویی به متحرک وارد نمی‌شود؟



- یک ژنراتور DC تحریک مستقل ۶ قطبی با سیم پیچی موجی ساده، دارای آرمیچری با ۳۶۰ هادی و مقاومت معادل $1/8$ اهم است. این ژنراتور در سرعت نامی، ولتاژ داخلی 720 ولت تولید و بار نامی $5/4$ اهمی را تغذیه می کند. اگر سیم پیچی روتور را باز کرده و با همان تعداد قطب به صورت روی هم ساده سیم پیچی کنیم، مقاومت معادل آرمیچر و حداقل جریانی که می توان از این ژنراتور در شرایط جدید گرفت، به ترتیب، چند اهم و چند آمپر است؟ (از اثر عکس العمل آرمیچر و افت جاروبیک و کموداتور در هر دو حالت صرف نظر شود).

۳۰۰ ۹۰٪ (۱)

۳۰۰ ۹ ۱/۲ (۲)

٦٠٠ ٩٠٪ (٣)

٦٠٠ ٩ ١٢ (٤)

- ۷۴ در یک مولد شنت، منحنی بی‌باری به شکل $E_a = \frac{600 I_f}{3 + I_f}$ تعریف می‌شود. اگر مقاومت‌های مدار تحریک و مدار آرمیچر به ترتیب $\Omega_1 = 49$ و $\Omega_2 = 1$ باشد، حداکثر جریان بار چند آمپر است و در چه جریان میدانی (بر حسب آمپر) رخ می‌دهد؟

(۱) 120° و ۲

(۲) 120° و ۳

(۳) 150° و ۲

- ۷۵ یک موتور dc سری 600 ولتی، باری را در سرعت 100 رادیان بر ثانیه می‌چرخاند. جریان میدان 100 آمپر است. هر کدام از مقاومت‌های آرمیچر و میدان 1 مهم است. وقتی موتور ساکن است (قفل شده)، چه گشتاوری بر حسب نیوتن-متر تولید می‌شود؟ (مدار مغناطیسی خطی فرض شود).

(۱) 3600


(۲) 4200

(۳) 5400

- ۷۶ در یک ترانسفورماتور تک‌فاز $200/2000$ ولت، 50 هرتز، از تلفات مهمی و هسته و همچنین پراکندگی شار در

اولیه و ثانویه صرف‌نظر می‌شود. در شرایط بی‌باری با اعمال ولتاژ نامی 200 ولت به اولیه، جریان ورودی 4 آمپر می‌شود. اگر بار سلفی $\frac{50}{\pi} \text{H}$ هانری به خروجی ترانسفورماتور وصل کنیم (مطابق شکل زیر)، جریان ورودی با اعمال

ولتاژ نامی، چند آمپر خواهد شد؟

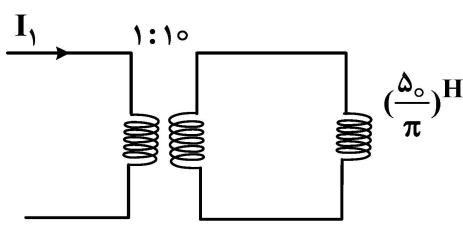

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) $4/04$

(۴) ۸

- ۷۷ یک ترانسفورماتور دو سیم‌پیچه $220/110 \text{ kVA}$ و 220 V و امپدانس $j0.2 + j0.40$ و سیم‌پیچی B ولتاژ 110 V و امپدانس $1/j0.05$ اهم را دارا است. در ولتاژ و فرکانس اسمی، تلفات هسته W است. این ترانسفورماتور به صورت اتوترانسفورماتوری بسته شده و بار به 220 V متصل است. ولتاژ ورودی 230 V است. برای جریان بار A و ضریب توان 0.8 پس‌فاز، تنظیم ولتاژ تقریباً چند درصد است؟

(۱) $1/2$

(۲) $2/4$

(۳) $3/4$

(۴) $4/6$

- ۷۸ دو موتور الکایی روتور سیم‌پیچی شده 50 Hz به صورت زنجیره‌ای (استاتور موتور دومی از روتور موتور اولی تغذیه می‌شود). باری را با هم می‌چرخانند. موتور اولی دارای 10 قطب و موتور دومی دارای 4 قطب است. اگر دو موتور با یک لغزش کار کنند، سرعت چند دور بر دقیقه است؟

(۱) 240

(۲) 257

(۳) 360

(۴) اطلاعات مسئله کافی نیست.

- ۷۹ یک ماشین الکایی سه‌فاز 6 قطب، 50 هرتز توسط یک موتور DC چرخانده می‌شود. توان الکتریکی گرفته شده از حلقه‌های لغازن، 36 کیلووات با ضریب توان 0.8 پس‌فاز است که حدود فرکانس آن 120 تا 240 هرتز است. بازه سرعت موتور DC، چند دور بر دقیقه است؟

(۱) $2400 - 2800$


(۲) $2400 - 2800$

(۳) $1200 - 1600$

-۸۰ جریان یکی از فازهای روتور یک موتور القایی سه‌فاز روتور سیم‌پیچی شده، ۶ قطبی، ۵۰ هرتز به صورت $i_r = 10\sqrt{2} \sin(2\pi t + \phi_r)$ است. اگر توان عبوری از شکاف هوایی ۹۰ کیلووات باشد، مقاومت هر فاز روتور، چند آهم است؟

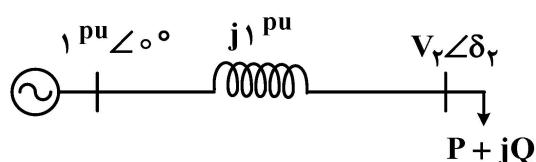- (۱) ۲
(۲) ۴
(۳) ۶
(۴) ۱۰

-۸۱ در شبکه دوباس مطابق شکل، فرض کنید توان مصرفی بار به صورت $V_2^2 / P = V_2^2 / Q$ و $Q = Q_0 + 0.1 V_2^2$ است. مطابق روشن حل پخش بار نیوتن-رفسن در تکرار اول با فرض نقطه شروع شناور $1^{pu} \angle 0^\circ$ برای فازور ولتاژهای مجھول، کدام است؟



$$\begin{bmatrix} 1 & -0/2 \\ 0 & -0/9 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -0/2 \\ 0 & 0/9 \end{bmatrix} \quad (2)$$


$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0/2 \\ 0 & 1/1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

-۸۲ یک خط انتقال سه‌فاز بلند بدون تلفات با ولتاژ خط نامی 765 kV و طول 75 km در فرکانس 50 Hz وجود دارد. چنانچه قرار باشد در حالت بی‌باری نسبت ولتاژ ابتدای خط به ولتاژ انتهای خط برابر $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ باشد، اندازه توان راکتیو جبران‌ساز در سمت انتهای خط چند برابر بارگذاری طبیعی خط (SIL) باید انتخاب شود؟

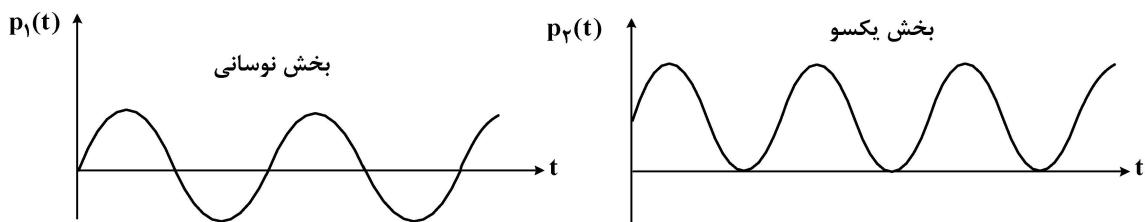- (۱) $\frac{1}{3}$
(۲) $\frac{3}{4}$
(۳) $\frac{3}{2}$
(۴) $\frac{3}{4}$

-۸۳ یک بار سه‌فاز متعادل با امپدانس هر فاز برابر Ω ($10\sqrt{3} + j10$) توسط یک منبع متعادل تغذیه می‌شود. فرض می‌شود، توان لحظه‌ای هر فاز مطابق شکل دارای دو بخش یکسو و نوسانی است. اگر نقطه اوج بخش نوسانی برابر 500 وات باشد، آنگاه توان ظاهری سه‌فاز تحویلی به بار چند ولت‌آمپر است؟



- (۱) ۵۰۰
(۲) ۱۵۰۰
(۳) ۳۰۰۰
(۴) ۴۵۰۰

- ۸۴ در یک شبکه برق سه‌فاز متعادل با فرکانس 50 Hz که در حالت ماندگار بهره‌برداری می‌شود، اگر مقدار مؤثر ولتاژ و جریان هر فاز یک بانک خازنی به ترتیب، برابر $31/5 \text{ A}$ و 63 kV باشد، حداقل مقدار لحظه‌ای انرژی ذخیره شده در هر فاز بانک خازنی چند کیلوژول است؟

- (۱) ۱۲/۶
 (۲) ۶/۳
 (۳) ۳/۱۵
 (۴) ۱/۵۷

- ۸۵ در یک خط انتقال سه‌فاز ترانسپوزه شده با فاصله‌گذاری برابر فازها، چنانچه فاصله فازها از یکدیگر افزایش یابد، مقدار بارگذاری طبیعی خط با فرض ثابت ماندن ولتاژ نامی چه تغییری می‌کند؟

(۱) تغییر نمی‌کند.
 (۲) افزایش می‌یابد.
 (۳) کاهش می‌یابد.

سیستم‌های کنترل خطی:

- ۸۶ یک سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان با تابع تبدیل $G(s) = \frac{k}{(1+T_1s)(1+T_2s)}$ را در نظر بگیرید. اگر $(t)g(t)$ بیانگر پاسخ ضربه سیستم باشد، انتگرال‌های ۱، ۲ باشد؛ در این صورت $I_k = \int_0^\infty t^k g(t) dt$ را در نظر بگیرید. اگر $I_1 = 14$ و $I_2 = 3$ باشد؛ در این صورت $g(t)$ کدام است؟

$$\begin{aligned} & e^{-t} - e^{-2t} & (1) \\ & e^{2t} - e^{-t} & (2) \\ & e^{-t} - e^{-\frac{t}{2}} & (3) \\ & e^{\frac{t}{2}} - e^{-t} & (4) \end{aligned}$$

- ۸۷ تابع تبدیل حلقه $G(s)$ را تحت فیدبک واحد منفی در نظر بگیرید. با فرض اینکه $j = G(j\omega)|_{\omega=1}$ باشد، مقدار فاز حساسیت تابع تبدیل حلقه بسته نسبت به اندازه تابع تبدیل حلقه باز در فرکانس $\omega = 1$ ، کدام است؟

- (۱) $-\frac{\pi}{2}$
 (۲) $-\frac{\pi}{4}$
 (۳) $\frac{\pi}{4}$
 (۴) $\frac{\pi}{2}$

-۸۸ - دو سیستم با تابع تبدیل حلقه زیر را در نظر بگیرید:

$$G_1(s) = \frac{k}{s(s+2)(s^2 + 2s + 2)}, \quad k > 0$$

$$G_2(s) = \frac{k}{s(s+4)(s^2 + 4s + 20)}, \quad k > 0$$

محل تلاقي خط عمودي وصل کننده دو قطب مختلط سیستم $G_1(s)$ با محور حقيقی را با A و محل تلاقي خط عمودی وصل کننده دو قطب مختلط سیستم $G_2(s)$ با محور حقيقی را با B نشان می‌دهیم، کدام مورد نادرست است؟

(۱) نقاط A و B محل تقاطع مجانب‌های دو سیستم هستند.

(۲) نقاط A و B نقاط شکست سیستم‌های $G_1(s)$ و $G_2(s)$ هستند.

(۳) نقاط A و B تنها نقاط شکست سیستم‌های $G_1(s)$ و $G_2(s)$ هستند.

(۴) میزان بهره سیستم $G_1(s)$ در A از لحاظ عددی کمتر از میزان بهره سیستم $G_2(s)$ در B است.

-۸۹ - ورودی $\sin(\omega t)$ به تابع تبدیل $G(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$ اعمال شده است و خروجی در حالت ماندگار به صورت

به دست آمده است. ω و a کدام است؟

$$a = -1 \quad \omega = 1 \quad (1)$$

$$a = 1 \quad \omega = \pi \quad (2)$$

$$a = \pi \quad \omega = 1 \quad (3)$$

$$a = -\pi \quad \omega = \pi \quad (4)$$

-۹۰ - جدول را ث چندجمله‌ای $(s-1)^3 + a(s-1)^2 + b(s-1) + k = 0$ که در آن a و b پارامترهای ثابت هستند، به صورت زیر است:

s^3	1	11
s^2	9	-21+k
s^1	$\frac{40}{3} - \frac{k}{9}$	0
s^0	-21+k	0

اگر تابع تبدیل $G(s) = \frac{k}{s^3 + as^2 + bs}$ در مسیر مستقیم یک حلقه با فیدبک واحد منفی باشد، زمان نشست

۲ درصد و نسبت میرایی قطب‌های غالباً سیستم حلقه بسته برای $k = 120^\circ$ تقریباً چه مقادیری هستند؟

$$(1) 8 \text{ ثانیه و } \sqrt{\frac{11}{12}}$$

$$(2) 8 \text{ ثانیه و } \frac{11}{12}$$

$$(3) 4 \text{ ثانیه و } \sqrt{\frac{11}{12}}$$

$$(4) 4 \text{ ثانیه و } \frac{11}{12}$$

- ۹۱ - تابع تبدیل حلقه - باز سیستم با فیدبک واحد منفی عبارت است از:

$$G(s) = \frac{k(2+sT_1)}{s^2(1+sT_2)}, k > 0, T_1, T_2 > 0$$







۱) سیستم حلقه - بسته به ازای $T_1 > 2T_2$ همواره پایدار است.

۲) پایداری سیستم حلقه - بسته همواره بستگی به مقدار k دارد.






۳) سیستم حلقه - بسته همواره پایدار است.

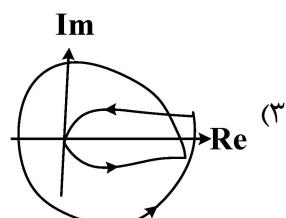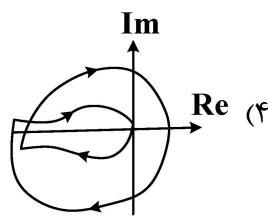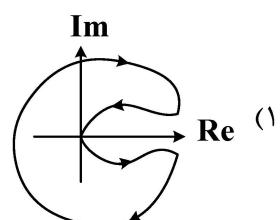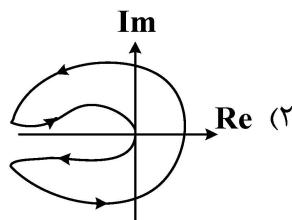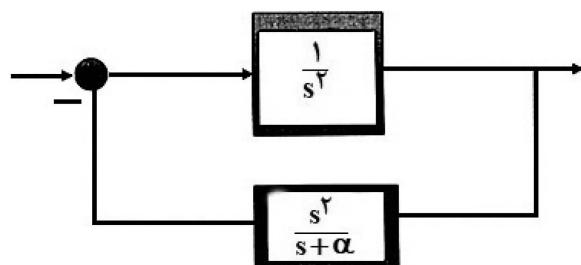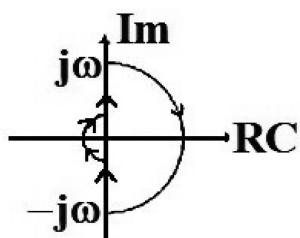۴) سیستم حلقه - بسته همواره ناپایدار است.


- ۹۲ - در صورتی که کانتور مسیر نایکوئیست به صورت زیر باشد و $\alpha < 0$, دیاگرام نایکوئیست سیستم حلقه بسته به چه صورت است؟



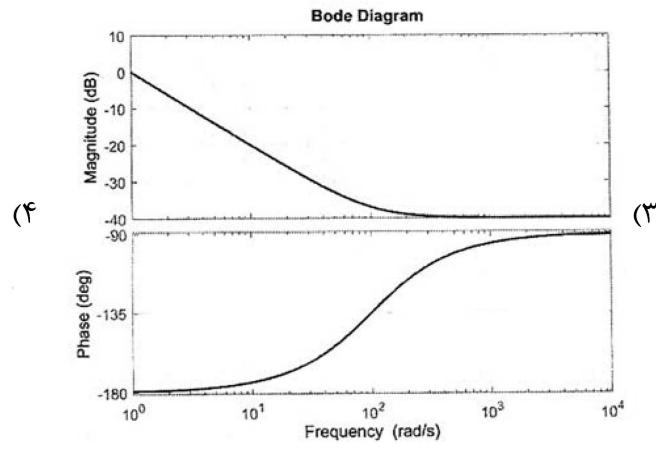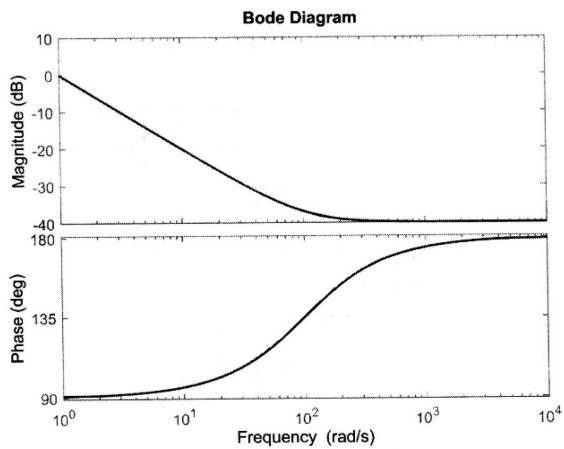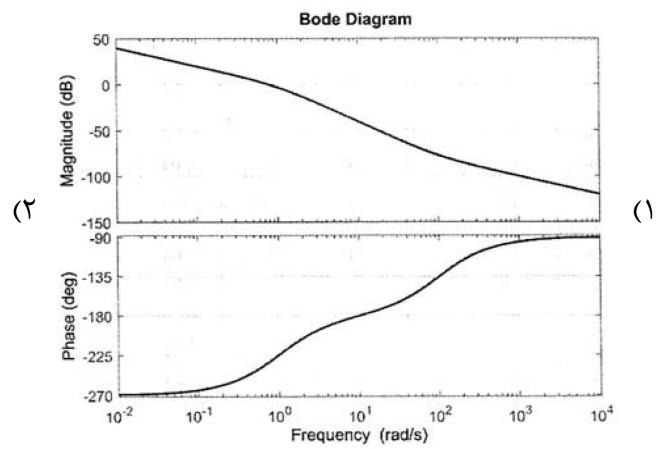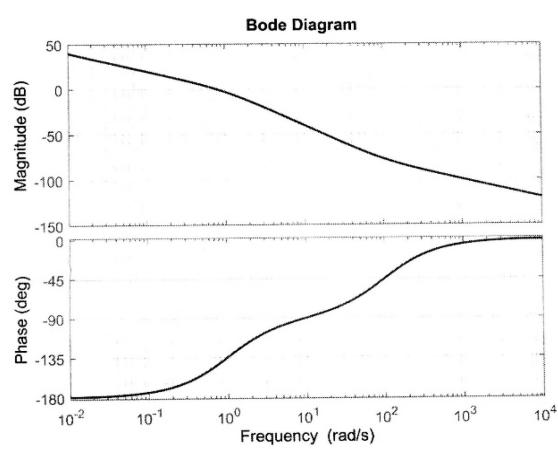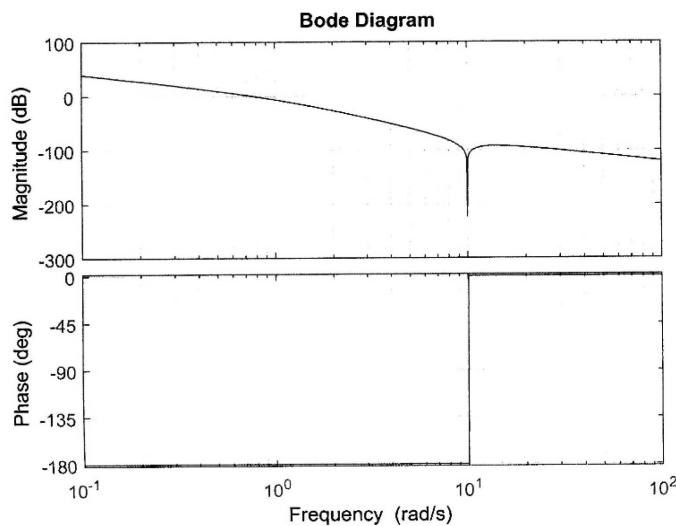۹۳- نمودار بودی تابع تبدیل $G(s)^2$ در شکل زیر داده شده است. کدام مورد، بیانگر نمودار بودی متناظر با تابع تبدیل $G(s)$ است؟



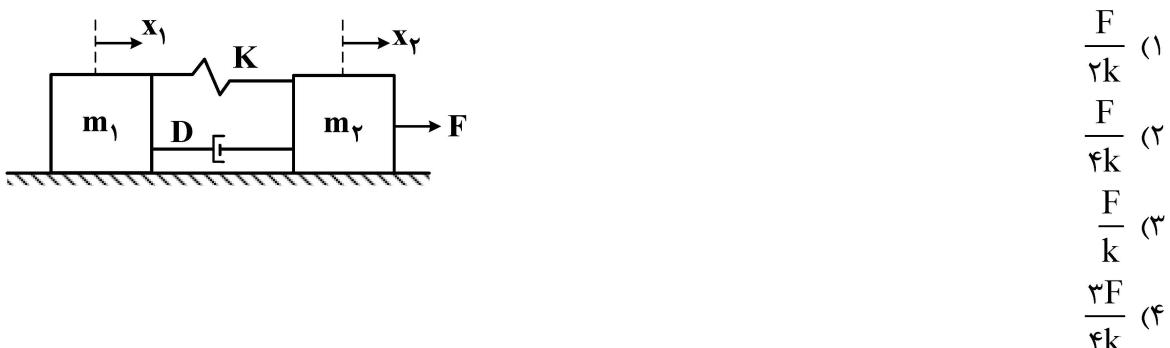۹۴ - در سیستم زیر، کشیدگی فنر در درازمدت کدام است؟ ($m_1 = 3m_2$)




۹۵ - سیستم فیدبک واحد منفی با بهره حلقه $L(s)$ را در نظر بگیرید. در نمودار قطبی قسمت موهومی (v) بهره حلقه بر حسب قسمت حقیقی (u) آن رسم می‌شود. می‌توان نشان داد مکان هندسی اندازه حلقه بسته ثابت

$$M_c = \frac{1}{\sqrt{2}} u - v \text{ دایره است. معادله دایره متناظر با } M_c = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ کدام است؟}$$

$$(u - 1)^2 + v^2 = 2 \quad (۱)$$

$$(u - 1)^2 + v^2 = 0.5 \quad (۲)$$

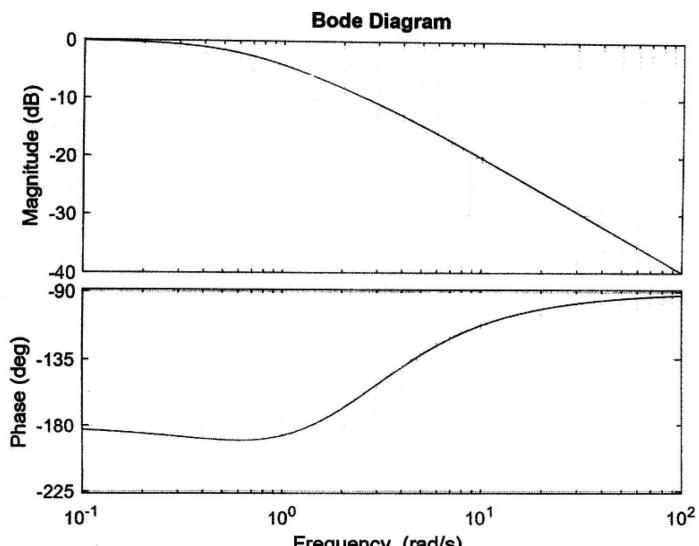۹۶ - دیاگرام بودی (Bode) تابع تبدیل حلقه یک سیستم فیدبک واحد منفی در شکل نشان داده شده است. کدام مورد، در خصوص پایداری سیستم حلقه بسته درست است؟



۱) یک ریشه در سمت راست $k_1 < k < k_2$

دو قطب در سمت راست $k_1 < k < k_2$
پایدار

۲) پایدار $k_1 < k < k_2$

دو ریشه در سمت راست $k_1 < k < k_2$
یک ریشه در سمت راست $k > k_2$

۳) پایدار $k_1 < k < k_2$

یک ریشه در سمت راست $k_1 < k < k_2$
دو ریشه در سمت راست $k > k_2$

۴) دو ریشه در سمت راست $k_1 < k < k_2$

یک ریشه در سمت راست $k_1 < k < k_2$
پایدار

-۹۷ تابع تبدیل حلقه یک سیستم فیدبک واحد منفی $G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+4)}$ است. برای دستیابی به مشخصات مطلوب (فراجهش کمتر از ۱۵٪ و زمان نشست کمتر از ۴ ثانیه) کنترل کننده‌های زیر پیشنهاد شده‌اند.

$$c_1(s) = k_1 \frac{s+1}{s+2}, \quad c_2(s) = k_2 \frac{s+2}{s+4}, \quad c_3(s) = k_3 \frac{s+3}{s+9/2}$$

برای هر ۳ کنترل کننده مکان هندسی ریشه‌های سیستم حلقه بسته از محل قطب‌های مطلوب عبور می‌کند.

کدام مورد، در خصوص عملکرد سیستم درست است؟

- ۱) با توجه به عبور مکان هندسی از محل قطب‌های مطلوب، هر ۳ کنترل کننده میزان فراجهش و زمان نشست خواسته‌شده را تأمین می‌کند.

۲) با توجه به آن که نسبت $\frac{Z}{p}$ برای c_3 از c_1 و c_2 کمتر است، ثابت خطای سرعت برای c_3 کمتر از مقدار آن برای c_1 و c_2 است.

۳) میزان فراجهش برای c_1 بیشتر از میزان آن برای c_2 و c_3 است.

۴) میزان فراجهش برای c_3 بیشتر از میزان آن برای c_1 و c_2 است.

سیگنال‌ها و سیستم‌ها:

-۹۸ برای سیستم‌های با ورودی و خروجی پیوسته در زمان، کدام مورد درست است؟

۱) سیستم می‌تواند هم‌زمان خطی، پایدار و تغییرپذیر با زمان باشد.

۲) سیستم می‌تواند هم‌زمان بی‌حافظه، ناپایدار و غیرعلی باشد.

۳) سیستم نمی‌تواند هم‌زمان غیرخطی، علی و تغییرپذیر با زمان باشد.

۴) سیستم نمی‌تواند هم‌زمان بی‌حافظه، ناپایدار و تغییرپذیر با زمان باشد.

-۹۹ سیستم S با ورودی $x[n]$ و خروجی $y[n]$ را به صورت زیر در نظر بگیرید. کدام‌یک از موارد زیر نادرست است؟

(۱) $f[n] = x[n] f[n]$ تابعی مستقل از $x[n]$ و $y[n]$ است.

(۲) S همواره خطی است.

(۳) اگر $f[n] = 1 + (-1)^n$ باشد، آنگاه S تغییرناپذیر با زمان است.

(۴) اگر $f[n] = n$ باشد، آنگاه S تغییرپذیر با زمان است.

(۵) اگر $f[n] = 2$ باشد، آنگاه S تغییرناپذیر با زمان است.

-۱۰۰ حاصل انتگرال $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \delta(\sin(\pi t)) dt$ کدام است؟ (۱) $\delta(\sin(\pi t))$ نشانگر تابع ضربه است.

(۲) π

(۳) ۱

(۴) $\frac{1}{\pi^2}$

(۵) $\frac{1}{\pi}$

- ۱۰۱ فرض کنید $y_2(t) = x(\frac{t}{4}) * h(\frac{t}{4})$ و $y_1(t) = x(t) * h(t)$ در این صورت:

$$y_2(t) = \frac{1}{4}y_1(\frac{t}{4}) \quad (1)$$

$$y_2(t) = y_1(\frac{t}{4}) \quad (2)$$

$$y_2(t) = \frac{1}{4}y_1(\frac{t}{4}) \quad (3)$$

$$y_2(t) = \frac{1}{4}y_1(\frac{t}{4}) \quad (4)$$

- ۱۰۲ فرض کنید $x(t)$ یک سیگنال متناوب با دوره T_0 و ضرایب سری فوریه a_k باشد و داریم $a_k = -a_{k+6}$

اگر ضرایب سری فوریه سیگنال $y(t) = 2x(t) \cos(\frac{4\pi}{T_0}t)$ با دوره تناوب T_0 را b_k بنامیم، کدام است؟

$$a_2 + a_0 \quad (2)$$

$$a_4 + a_0 \quad (1)$$

$$a_0 + a_2 + a_4 \quad (4)$$

$$a_2 + a_4 \quad (3)$$

- ۱۰۳ اگر $x(t)$ یک سیگنال زمانی با مقادیر موهومی خالص و تقارن فرد باشد، کدام مورد، درخصوص تبدیل فوریه آن، یعنی $X(j\omega)$ درست است؟

$$\text{۱) } \text{Im}\{X(j\omega)\} = 0 \text{ و تقارن زوج دارد.} \quad (2)$$

$$\text{۳) } \text{Re}\{X(j\omega)\} = 0 \text{ و تقارن فرد دارد.} \quad (3)$$

- ۱۰۴ کدام مورد نادرست است؟

۱) سیستم LTI پایداری وجود دارد که یک موج مربعی را در ورودی دریافت کرده و یک موج سینوسی با همان فرکانس اصلی موج مربعی در خروجی بدهد.

۲) سیستم LTI پایداری وجود دارد که یک موج سینوسی را در ورودی دریافت کرده و یک موج مربعی با همان فرکانس در خروجی بدهد.

۳) سیستم LTI پایداری وجود دارد که یک موج مربعی را در ورودی دریافت کرده و یک موج سینوسی با فرکانس ۳ برابر فرکانس اصلی موج مربعی در خروجی بدهد.

۴) سیستم LTI پایداری وجود دارد که یک موج مثلثی را در ورودی دریافت کرده و یک موج مربعی با همان فرکانس اصلی موج مثلثی در خروجی بدهد.

- ۱۰۵ در یک سیگنال گستته $x[n]$ می‌دانیم:

$$x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\Omega}) , \quad X(e^{j\Omega}) = 0 , \quad \frac{\pi}{3} < |\Omega| < \pi$$

اگر $y[n] = \cos(\frac{4\pi}{3}n) \cdot x[n]$ باشد، تبدیل فوریه $y[n]$ در چه بازه‌ای از Ω حتماً صفر است؟

$$|\Omega| < \frac{\pi}{3} \quad (1)$$

$$|\Omega| < \pi \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{3} < |\Omega| < \frac{4\pi}{3} \quad (3)$$

$$|\Omega| < \frac{2\pi}{3} \quad (4)$$

- ۱۰۶ - برای یک سیستم LTI گسسته پایدار با پاسخ فرکانسی $H(e^{j\Omega})$ و پاسخ ضربه $[h[n]]$ داریم:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |H(e^{j\Omega})|^2 d\Omega = 1$$

در خصوص، این سیستم کدام مورد ممکن است درست باشد؟

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} H(e^{j\Omega}) d\Omega > 1 \quad (1)$$

$$\sum_{-\infty}^{\infty} |h[n]| = \infty \quad (2)$$

$$h[\infty] = \infty \quad (3)$$

$$\sum_{-\infty}^{\infty} h[n] > 1 \quad (4)$$

- ۱۰۷ - چند سیستم LTI وجود دارند که معادله دیفرانسیل آنها به صورت زیر باشد؟

$$\frac{d^3}{dt^3}y(t) + 3\frac{d}{dt}y(t) + 2y(t) = \frac{d}{dt}x(t) - x(t)$$

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

- ۱۰۸ - یک سیستم LTI گسسته پایدار با پاسخ ضربه $[h_1[n]]$ دارای تابع تبدیل $H_1(z) = \frac{A(z^{-1})}{(1-2z^{-1})^3}$ است که

$A(z^{-1})$ یک چندجمله‌ای درجه ۴ بر حسب z^{-1} است. در مورد سیستمی با پاسخ ضربه $[h_2[n]]$ ، $h_2[n] \triangleq h_1[-n]$

کدام مورد درست است؟

۱) سیستم ناپایدار و غیرسیبی است.

۲) سیستم ناپایدار و سیبی است.

۳) سیستم ناپایدار و سببی است.

۴) سیستم پایدار و سببی است.

$$X_2(n) = \begin{cases} X_1(-\frac{n}{2}) & n = 2k \\ 0 & \text{سایر جاهای} \end{cases} \quad - ۱۰۹$$

$$X_2(z) = X_1(-z^{-1}) \quad (1)$$


$$X_2(z) = X_1(z^1) \quad (2)$$

$$X_2(z) = X_1(-z^1) \quad (3)$$

$$X_2(z) = X_1(z^{-1}) \quad (4)$$


الکترومغناطیس:

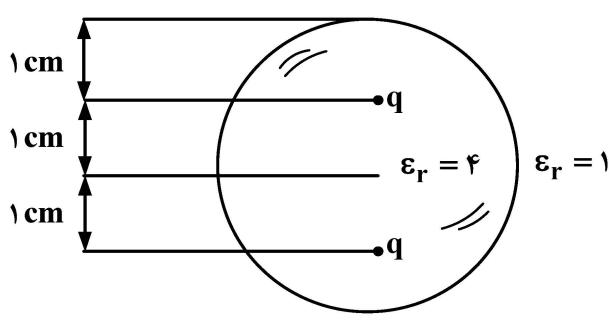- ۱۱۰ - کره عایق به شعاع 2 cm و با $\epsilon_r = 4$ مفروض است. دو بار نقطه‌ای هر یک به مقدار q همانند شکل به فاصله 1 cm از مرکز این کره مستقر شده‌اند. نسبت کل بارهای سطحی مقید روی سطح کره عایق به q کدام است؟



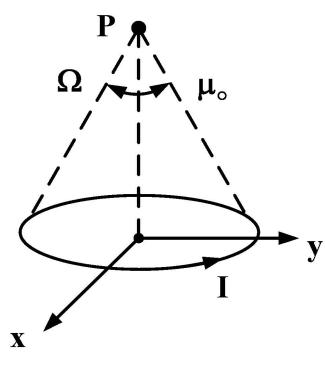- (۱) $\frac{3}{2}$
(۲) $\frac{5}{2}$
(۳) $\frac{3}{4}$
(۴) $\frac{5}{4}$

- ۱۱۱ - حلقه‌ای دایروی حامل جریان DC رشته‌ای I در صفحه xy واقع شده و مرکز آن منطبق بر مبدأ مختصات است. پتانسیل اسکالر مغناطیسی در نقطه P که دور از حلقه در روی محور z قرار گرفته است، کدام است؟ (نقطه P حلقه را با زاویه فضایی Ω می‌بیند).



- (۱) $\frac{I}{2\pi}\Omega$
(۲) $\frac{I}{4\pi}\Omega$
(۳) $\mu_0 \frac{I}{2\pi}\Omega$
(۴) $\mu_0 \frac{I}{4\pi}\Omega$

- ۱۱۲ - نیم‌فضای $x > 0$ با عایقی غیرهمگن پرشده و از بارهای الکتریکی آزاد تهی است. ضریب گذردهی این عایق به صورت

$$\epsilon(x) = \epsilon_0 e^{-2x} \quad \text{فرض می‌شود. برای میدان الکترواستاتیک در ناحیه } x > 0, \text{ دیورزانس } \vec{E} \text{ و دیورزانس } \vec{P}$$


به ترتیب کدام است؟

$$-\epsilon_0 \vec{E} \cdot \hat{x} \quad \text{و} \quad -2\vec{E} \cdot \hat{x} \quad (۱)$$

$$-2\epsilon_0 \vec{E} \cdot \hat{x} \quad \text{و} \quad 2\vec{E} \cdot \hat{x} \quad (۲)$$

- ۱۱۳ - همانند شکل، شعاع هر یک از سیم‌های رسانای یک خط انتقال برابر a و فاصله رساناهای از یکدیگر d است. اندوکتانس خارجی این خط انتقال در واحد طول چند هانری بر متر است؟ (اگر e عدد اویلر باشد، می‌دانیم
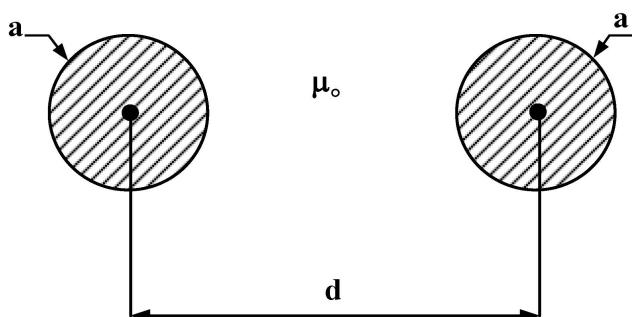
$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{H}{A}) \quad d = e(e+1) \quad a = e$$



$$4 \times 10^{-7} \ln(e+1) \quad (۱)$$

$$2 \times 10^{-7} \ln(e+1) \quad (۲)$$

$$4 \times 10^{-7} \quad (۳)$$


$$2 \times 10^{-7} \quad (۴)$$

- ۱۱۴ - مقاومت الکتریکی نشان داده شده در شکل زیر را در نظر بگیرید. رسانایی دو الکترود این مقاومت بسیار بزرگ $\sigma > 10^3 \text{ S/m}$

$$\text{رسانایی ماده مقاومت } \sigma_0 = \frac{S}{m} \text{ فرض می شود. اگر جریان DC عبوری از این مقاومت در جهت نشان داده شده } I = 2A \text{ باشد و فضای اطراف این مقاومت خلا فرض شود، آن گاه انتگرال خط } \int_C \vec{E} \cdot d\vec{l} \text{ به شعاع}$$

باشد و فضای اطراف این مقاومت خلا فرض شود، آن گاه انتگرال خط $\int_C \vec{E} \cdot d\vec{l}$ در خلا روی مسیر نیم دایره C به شعاع

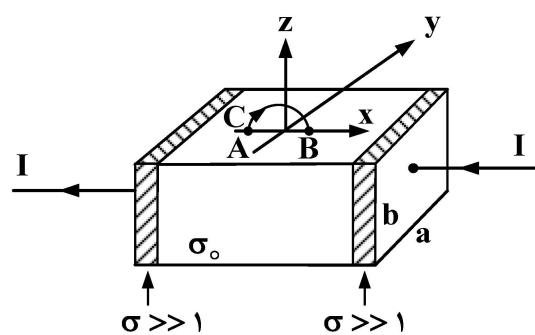(b = 6 mm, a = 8 mm) از نقطه A به نقطه B چند ولت است؟ (می دانیم: $\sigma_0 = 10^3 \text{ S/mm}^2$)



$$-31/25 \quad (1)$$

$$-62/5 \quad (2)$$

$$-500 \quad (3)$$

$$-1000 \quad (4)$$

- ۱۱۵ - بار الکتریکی با چگالی ρ_0 کولن بر مترمربع روی سطح یک دیسک به شعاع a توزیع شده است.

این دیسک با سرعت زاویه‌ای ثابت ω_0 به آرامی حول محور خود که همان محور z است در جهت مثلثاتی

می‌چرخد به قسمی که توزیع بارها یکنواخت باقی می‌ماند. بردار گشتاور دوقطبی مغناطیسی این دیسک کدام است؟

$$\frac{1}{4} \rho_0 \omega_0 a^4 \hat{z} \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{4} \rho_0 \omega_0 a^4 \hat{z} \quad (1)$$


$$\frac{2\pi^2}{5} \rho_0 \omega_0 a^5 \hat{z} \quad (4)$$

$$\frac{2\pi}{5} \rho_0 \omega_0 a^5 \hat{z} \quad (3)$$

- ۱۱۶ - در شکل زیر نقطه C مرکز یک پوسته رسانایی کروی به شعاع داخلی 4a و شعاع خارجی 5a را نشان می‌دهد. نقطه

C' مرکز توزیع بار سطحی کروی یکنواخت به چگالی $\rho_s = 2\epsilon_0$ کولن بر مترمربع و شعاع 2a را نمایش می‌دهد.

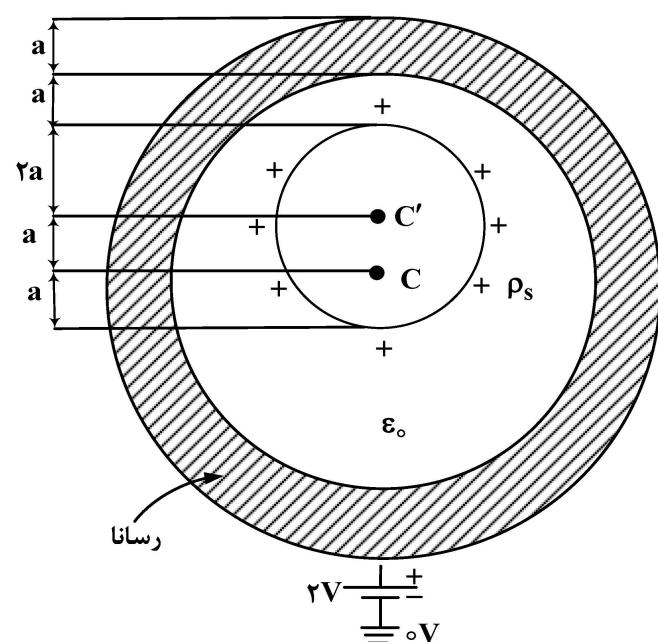اگر a = 2 m باشد، آن گاه پتانسیل الکتریکی در مرکز C چند ولت است؟




$$14 \quad (1)$$

$$8 \quad (2)$$


$$6 \quad (3)$$

$$4 \quad (4)$$

- ۱۱۷ - آهنربای دائمی استوانه‌ای که شعاع آن R فرض می‌شود، به طور یکنواخت مغناطیس شده است به قسمی که بردار مغناطیس شدگی در داخل آن همه جا به صورت $\hat{M} = 2\hat{z}$ آمپر بر متر است. شکل (الف) این آهنربا را نشان می‌دهد و نقطه A دقیقاً در مرکز آن است. در شکل (ب) این آهنربا به دو قسمت مساوی تقسیم شده است که فاصله هوایی آنها δ نسبت به R ناچیز است. اگر نقطه A' در وسط فاصله هوایی باشد، آن گاه تفاضل $\vec{H}_A - \vec{H}_{A'}$ کدام است؟

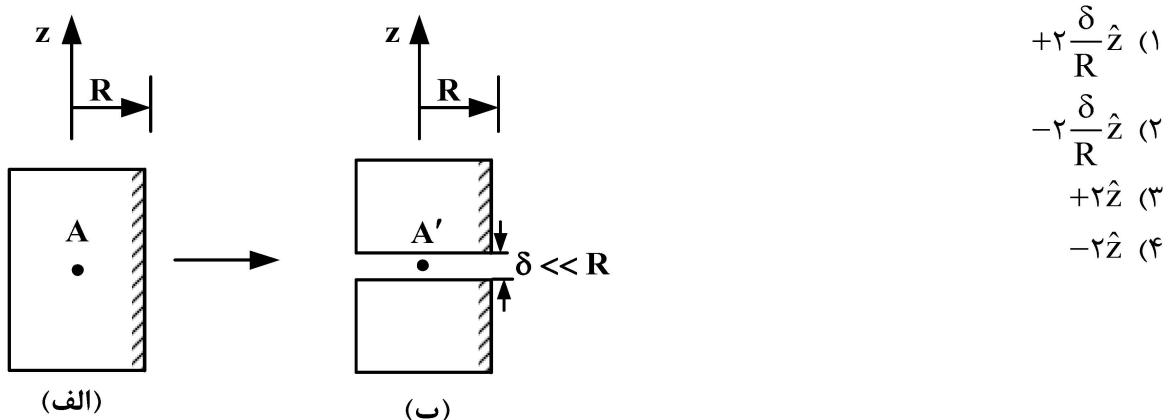

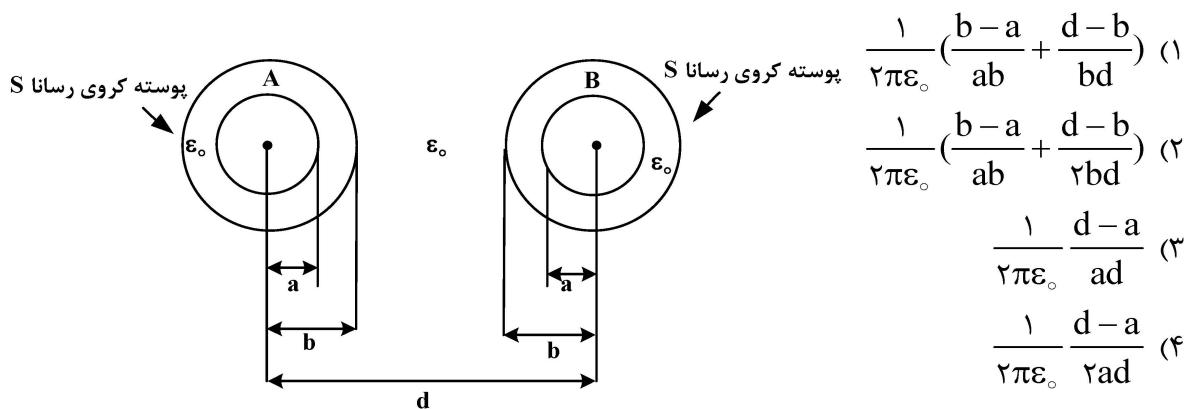
- ۱۱۸ - همانند شکل دو کره A و B رسانا بوده و شعاع هر یک a است. پوسته رسانای نازک کروی S به شعاع b به طور هم‌مرکز دور هر یک از کره‌های A و B قرار گرفته است. اگر فاصله بین مرکز دو کره A و B برابر d باشد به نحوی که $d \gg b$ ، معکوس ظرفیت الکتریکی بین کره‌های A و B کدام است؟



- ۱۱۹ - مرز مشترک یک ماده مغناطیسی با خلا در شکل ملاحظه می‌شود. ماده مغناطیسی همگن، ایزوتrop و خطی با $\chi_m = 3$ فرض شده است. در محلی که بردار واحد عمود بر فصل مشترک \hat{n} است، دو نقطه ۱ و ۲ در دو طرف مرز و به ترتیب در ماده مغناطیسی و خلا هستند. اگر میدان مغناطیسی در نقطه ۱ بردار \vec{B}_1 باشد، آن گاه \vec{B}_2 در نقطه ۲ کدام است؟



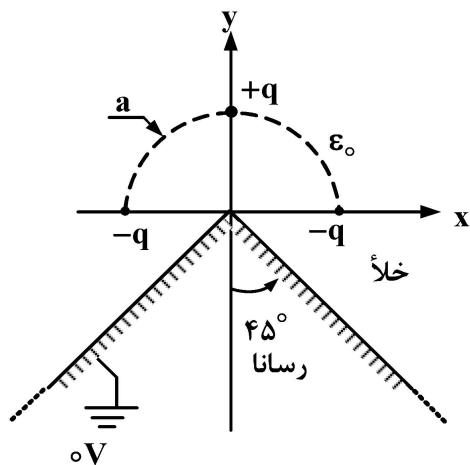- ۱۲۰ کار لازم برای آن که سه بار نقطه‌ای با مقادیر داده شده در شکل از بینی نهایت به آرامی به نقاط نشان داده شده روی محیط دایره‌ای فرضی به شعاع a در کنار یک گوشۀ قائمۀ از جنس ماده‌ای رسانا آورده شوند، چند ژول است؟ (فرض کنید $q = 2C$, $a = 0.5m$)



$$(q = 2C, a = 0.5m)$$

$$\frac{3}{8\pi\epsilon_0}(1 - 2\sqrt{2}) \quad (1)$$


$$\frac{3}{2\pi\epsilon_0}(1 - 2\sqrt{2}) \quad (2)$$

$$\frac{2}{\pi\epsilon_0}(1 - 2\sqrt{2}) \quad (3)$$

$$\frac{1}{2\pi\epsilon_0}(1 - 2\sqrt{2}) \quad (4)$$

مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی:

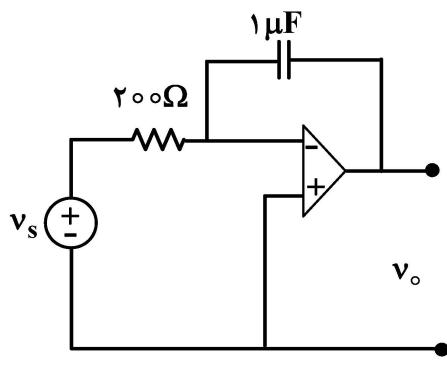- ۱۲۱ اگر آپامپ در ناحیه اشباع نشده در یک تقویت‌کننده خطی در حال کارکردن باشد و فیدبک منفی داشته باشیم، مقدار V_o کدام است؟



$$-5 \int_0^t v_s(t) dt \quad (1)$$

$$-\frac{1}{5} \int_0^t v_s(t) dt \quad (2)$$

$$5 \int_0^t i(t) dt + v_c \quad (3)$$

$$\frac{1}{5} \int_0^t i(t) dt + v_c \quad (4)$$

- ۱۲۲ با کدام ابزار، اندازه‌گیری بهتری از درصد اشباع خون از اکسیژن انجام می‌شود؟

(۱) گلوکومتر

(۲) پالس اکسی متر

(۳) الکتروکاردیوگرام

(۴) الکترومایوگرام

- ۱۲۳ کدام مورد، در خصوص ولتاژ نرنست یک یون درست است؟

(۱) اگر مقدار بار یک یون دو برابر شود، قدر مطلق ولتاژ نرنست نصف می‌شود.

(۲) افزایش دمای محیط موجب کاهش قدر مطلق ولتاژ نرنست کلر می‌شود.

(۳) ولتاژ نرنست یک یون، ولتاژی است که در آن گذرهای غشا نسبت به یون صفر می‌شود.

(۴) افزودن مقدار مساوی از یک یون به داخل و خارج سلول موجب تغییر ولتاژ نرنست سلول نمی‌شود.

- ۱۲۴ اگر رگ صلب فرض شود، تغییر در کدام عامل تأثیر بیشتری در افزایش اختلاف فشار خون دارد؟

(۱) هماتوکریت

(۲) ویسکوزیته خون

(۳) قطر رگ

- ۱۲۵ برای اندازه‌گیری چرخش مفصل زانو، بهازای چرخش 130° درجه زانو، با استفاده از پتانسیومتر با مقاومت $4 k\Omega$ و جریان $15 mA$ ، چه مقدار تغییر ولتاژ بر حسب ولت نیاز است؟

$$10107 \quad (2) \quad 7280 \quad (1)$$

$$20215 \quad (4) \quad 12800 \quad (3)$$

۱۲۶- فرمول زیر، شار جریان یون p تحت میدان الکتریکی را نشان می‌دهد. کدام مورد، درباره ضریب مویلیتی با قابلیت حرکت یون p نادرست است؟

$$\bar{J}_e = -u_p \frac{Z_p}{|Z_p|} C_p \nabla \Phi$$

(۱) تابعی از سایز یون است.

(۲) افزایش یا کاهش آن تأثیری در ولتاژ نرنست ندارد.

۱۲۷- در سیستم استاندارد ۱۰-۲۰ EEG اعداد زوج، نشان دهنده کدام قسمت مغز هستند؟

(۱) راست (۲) چپ (۳) بالا (۴) پایین

۱۲۸- ضریب سنجه (gauge factor) در یک کرنش سنج (strain gauge) برای یک جسم کاملاً تراکم‌ناپذیر که خاصیت پیزو ندارد، کدام است؟ (perfectly incompressible)

$$\left(\frac{\Delta \rho / \rho}{\Delta L / L} \rightarrow \infty \right)$$


(۱) ۲ (۲) ۵٪ (۳) ۳

(۴) ۳

۱۲۹- افزایش کدام عامل، موجب کاهش خون سازگاری سطح بیومتریال‌ها می‌شود؟

- (۱) ضدحساسیت
 (۲) صیقلی بودن
 (۳) بار الکتریکی منفی
 (۴) بار الکتریکی مثبت

۱۳۰- گین نهایی در شکل زیر، کدام است؟

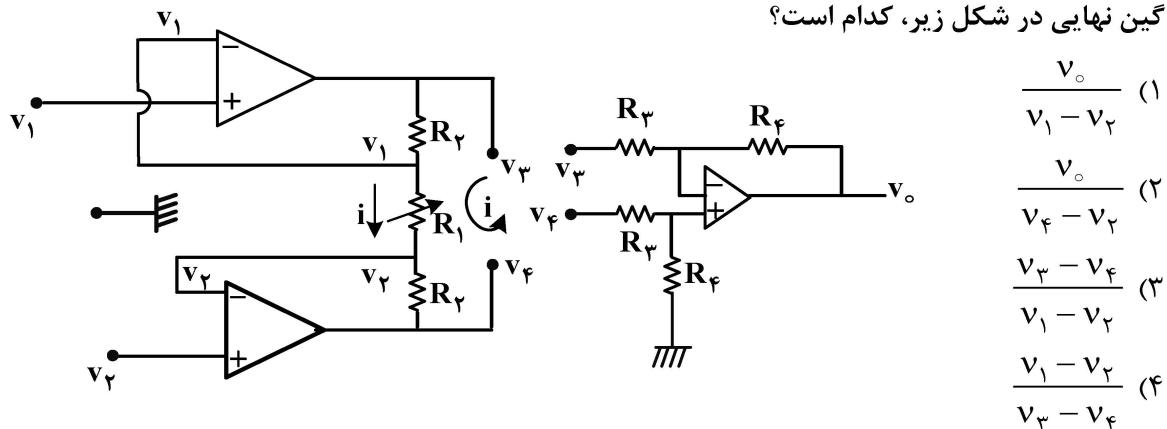

$$\frac{v_o}{v_1 - v_2}$$

$$\frac{v_o}{v_4 - v_2}$$

$$\frac{v_3 - v_4}{v_1 - v_2}$$

$$\frac{v_1 - v_2}{v_3 - v_4}$$

۱۳۱- اگر جریانی نقطه‌ای با مقدار I_0 به داخل یک آکسون بی‌نهایت بلند تزریق شود، ولتاژی که در نقطه تزریق در حالت پایدار ایجاد می‌شود،

(۱) با افزایش ثابت مکانی آکسون کاهش می‌یابد.

(۲) با افزایش ثابت زمانی آکسون کاهش می‌یابد.

(۳) با مقاومت طولی خارج آکسون، در شرایطی که ثابت مکانی ثابت بماند، رابطه مستقیم دارد.

(۴) با مقاومت طولی داخل آکسون، در شرایطی که ثابت مکانی ثابت بماند، رابطه مستقیم دارد.

